
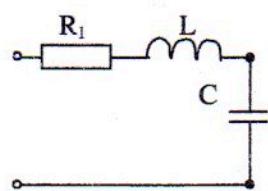


### 3. domača naloga iz Osnov elektrotehnike II

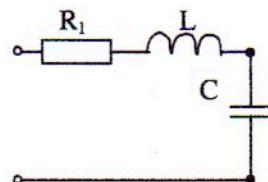1. Dva motorja imata skupno delovno moč  $P = 1,8 \text{ kW}$  in skupno jalovo moč  $Q = 2 \text{ kvar}$ . Faktorja moči obeh motorjev sta  $\cos\phi_1=0,6$  in  $\cos\phi_2=0,7$ . Kakšni sta posamezni delovni moči motorjev  $P_1$  in  $P_2$ ?
2. Dve napravi obratujeta v zaporedni vezavi. Skupna napetost je  $230 \text{ V}$  in v vezje teče tok  $20 \text{ A}$ . Skupna delovna moč v vezju je  $P = 3 \text{ kW}$ . Določite navidezni moči naprav  $S_1$  in  $S_2$ , če sta  $\cos\phi_1=0,5$  in  $\cos\phi_2=0,8$ .
3. Dve napravi obratujeta v vzporedni vezavi. Napetost je  $220 \text{ V}$  in v vezje teče skupni tok  $I= 20 \text{ A}$ . Določite obe navidezni moči naprav  $S_1$  in  $S_2$ , če sta  $\cos\phi_1=0,7$  in  $\cos\phi_2=0,9$ , skupna jalova moč v vezju pa  $2,2 \text{ kvar}$
4. V vezju na sliki določite  $C$  tako, da bo vezje pri  $\omega_0 = 1000 \text{ Hz}$  v resonanci.  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $R_1 = 25 \Omega$ .



Rešitve:

$$1. \quad P_1 = 0,524 \text{ kW}$$

$$P_2 = 1,276 \text{ kW}$$

$$2. \quad S_1 = 2,52 \text{ kVA}$$

$$S_2 = 2,175 \text{ kVA}$$

$$3. \quad S_1 = 0,95 \text{ kVA}$$

$$S_2 = 3,493 \text{ kVA}$$

$$4. \quad C = 100 \mu\text{F}$$

$$5. \quad \omega_0 = 1000 \text{ Hz}$$


$$P = 1,8 \text{ kW}$$

$$Q = 2 \text{ kvar}$$

$$\cos \varphi_1 = 0,6$$

$$\cos \varphi_2 = 0,7$$

$$P_1, P_2 = ?$$

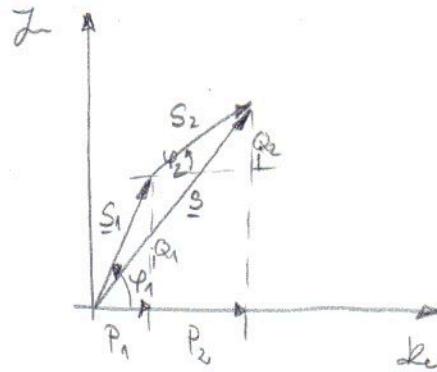

$$\sin \varphi_1 = 0,8$$

$$\sin \varphi_2 = 0,7141$$

$$P = P_1 + P_2$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$P = \cos \varphi_1 \cdot S_1 + \cos \varphi_2 \cdot S_2$$

$$Q = \sin \varphi_1 \cdot S_1 + \sin \varphi_2 \cdot S_2$$

$$S_1 = \frac{P - \cos \varphi_2 \cdot S_2}{\cos \varphi_1}$$

$$Q = \sin \varphi_1 \cdot \frac{P - \cos \varphi_2 \cdot S_2}{\cos \varphi_1} + \sin \varphi_2 \cdot S_2$$

$$Q_1 \cdot \cos \varphi_1 = \sin \varphi_1 \cdot P - \cos \varphi_2 \cdot \sin \varphi_1 \cdot S_2 + \sin \varphi_2 \cdot \cos \varphi_1 \cdot S_2$$

$$Q_1 \cdot \cos \varphi_1 - \sin \varphi_1 \cdot P = S_2 (\sin \varphi_2 \cos \varphi_1 - \cos \varphi_2 \sin \varphi_1)$$

$$S_2 = \frac{Q_1 \cos \varphi_1 - \sin \varphi_1 \cdot P}{\sin \varphi_2 \cos \varphi_1 - \cos \varphi_2 \sin \varphi_1}$$

$$P_1 = \cos \varphi_1 \cdot S_1 = 0,523 \text{ kW}$$

$$S_2 = \frac{2,6 \cdot 0,6 - 0,8 \cdot 1,8 \cdot 10^3}{0,7141 \cdot 0,6 - 0,7 \cdot 0,8} = 1,8245 \text{ kVA}$$

$$P_2 = \cos \varphi_2 \cdot S_2 = 1,277 \text{ kW}$$

zmutato:

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \cos \varphi_2 \\ \sin \varphi_1 & \sin \varphi_2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} P_1 \\ Q_1 \end{bmatrix} \Rightarrow S_1 = 0,871 \text{ kVA}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \cos \varphi_2 \\ \sin \varphi_1 & \sin \varphi_2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} P_2 \\ Q_2 \end{bmatrix} \Rightarrow S_2 = 1,825 \text{ kVA}$$

$$P_1 = S_1 \cdot \cos \varphi_1 = 0,523 \text{ kW}$$

$$P_2 = S_2 \cdot \cos \varphi_2 = 1,278 \text{ kW}$$

DN3 / 2. n. vol.

$$U = 230 \text{ V}$$

$$I = 20 \text{ A}$$

$$P = 3 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi_1 = 0,5$$

$$\cos \varphi_2 = 0,8$$

$$S_1 = ?$$

$$S_2 = ?$$

$$S = U \cdot I = 4600 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$P = P_1 + P_2$$

$$Q = 3,487 \text{ kvar}$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$\sin \varphi_1 = 0,866$$


$$\sin \varphi_2 = 0,6$$

$$Q = \sin \varphi_1 S_1 + \sin \varphi_2 S_2$$

$$P = \cos \varphi_1 S_1 + \cos \varphi_2 S_2$$

$$\begin{bmatrix} \sin \varphi_1 & \sin \varphi_2 \\ \cos \varphi_1 & \cos \varphi_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Q \\ P \end{bmatrix} \rightarrow S_1 = 2,519 \text{ kVA}$$
$$\rightarrow S_2 = 2,175 \text{ kVA}$$
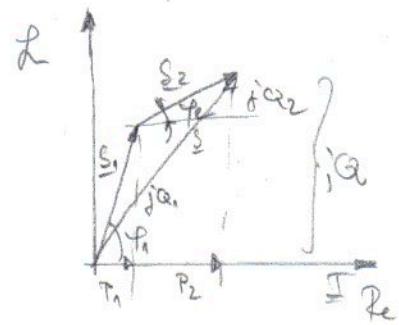
$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\text{zoti} \rightarrow \text{recizi}} \\ A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B \\ \downarrow \\ S_1, S_2 \end{array}$$



3meli

$$U=220V$$

$$I=20A$$

$$\cos\varphi_1 = 0,7$$

$$\cos\varphi_2 = 0,9$$

$$Q = 2,2 \text{ kvar}$$

$$S_1, S_2 = ?$$

$$S = U \cdot I = \boxed{4400 \text{ VA}}$$

$$S = S_1 + S_2$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2}$$

$$P = \boxed{3,812 \text{ kW}}$$

$$P = \cos\varphi_1 S_1 + \cos\varphi_2 S_2 \quad Q = \sin\varphi_1 S_1 + \sin\varphi_2 S_2$$

$$Ax = B$$

$$\sin\varphi_1 = 0,714$$

$$x = A^{-1}B$$

$$\sin\varphi_2 = 0,436$$

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi_1 & \cos\varphi_2 \\ \sin\varphi_1 & \sin\varphi_2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} \Rightarrow S_1 = \boxed{0,945 \text{ kVA}}$$


$$\Rightarrow S_2 = \boxed{3,498 \text{ kVA}}$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$$

$$R_1 = 25 \Omega$$

C=? da bo  
najveća rezonanca

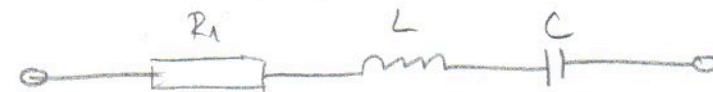


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$\operatorname{Im}(Z) = 0$$


Wor rezonancije  
kuočna frekvencija

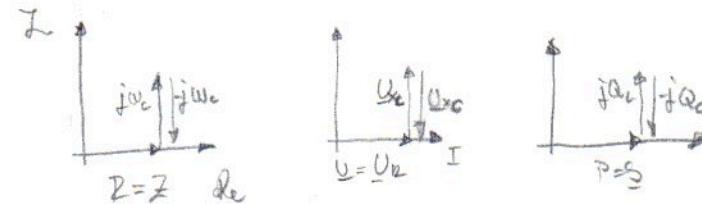

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{1 \cdot 10^6 \cdot 10^{-3} \cdot 10^1 \cdot 10^{-6}} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

$$= 100 \mu\text{F}$$

### 5. nalogia

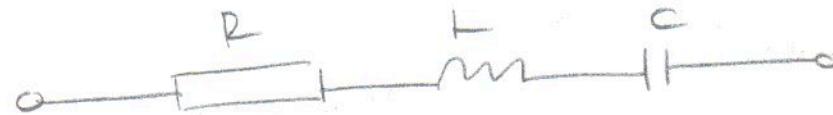

$$L = 20 \text{ mH}$$

$$C = 50 \mu\text{F}$$

$$R = 25 \Omega$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s}$$