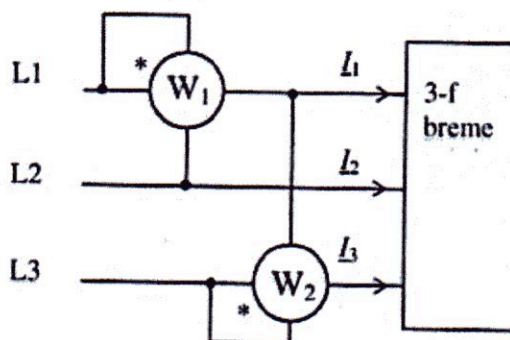


### 3. kolokvij iz Osnov elektrotehnike II


12. 6. 2008

1. V trifaznem sistemu brez nevtralnega vodnika so impedance vezane v zvezdo:  $Z_1 = -j10 \Omega$ ,  $Z_2 = 5 \Omega$ ,  $Z_3 = j10 \Omega$ . Izračunajte linijske toke  $I_1$ ,  $I_2$  in  $I_3$ , če je dana medfazna napetost (simetričnega napajanja)  $\underline{E}_{12} = 100 \cdot \sqrt{3} \cdot e^{-j30^\circ} \text{ V}$ .


2. Kolikšno moč merita vatmetra v vezavi na sliki, če je dana napetost (simetričnega) napajanja:  $\underline{E}_1 = 100 \cdot e^{-j60^\circ} \text{ V}$  in linijski toki  $I_1 = 15 - j6 \text{ A}$ ,  $I_2 = -7 + j10 \text{ A}$  in  $I_3 = -8 - j4 \text{ A}$  (koliko meri prvi, koliko drugi in koliko oba skupaj).



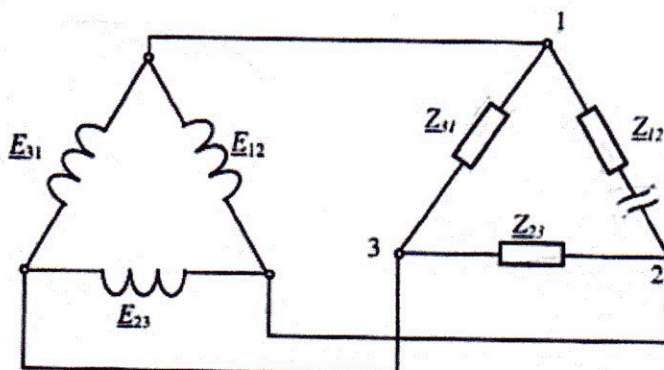3. V uravnoteženem trifaznem sistemu so bremena vezana v trikot:  $Z_{12} = Z_{23} = Z_{31} = 10 + j10 \Omega$ . V sistemu pride do okvare (prekinitev na bremenu med sponkama 1 in 2). Izračunajte linijski tok  $I_2$  pred in po okvari, če je dana medfazna napetost (simetričnega napajanja)  $\underline{E}_{12} = 200 \cdot e^{j30^\circ} \text{ V}$ .




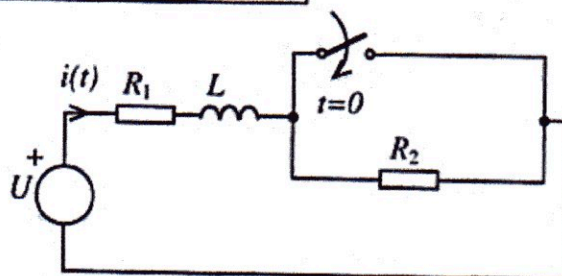4. V vezju v trenutku  $t=0$  vklopimo stikalo. Določite polno vrednost toka skozi vezje  $i(t)$  in napetost na tuljavi če je  $U=20 \text{ V}$ ,  $R_1=20 \Omega$ ,  $R_2=60 \Omega$ ,  $L=4 \text{ mH}$ .



Izračunajte začetne in stacionarne vrednosti, izračunajte korene karakteristične enačbe in zapišite nastavek za prehodni pojav, če v trenutku  $t=0$  izklopimo stikalo.

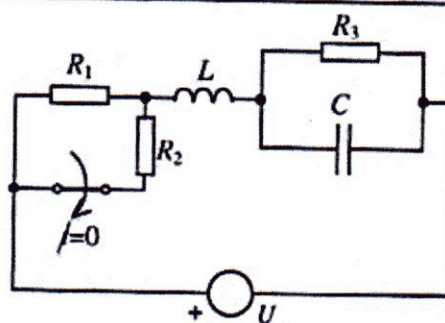$U = 100 \text{ V}$ ,  $R_1 = R_2 = 200 \Omega$ ,  $R_3 = 100 \Omega$ ,  $L = 5 \text{ mH}$  in  $C = 2 \mu\text{F}$ .



1)

$$Z_1 = -j10\Omega$$

$$Z_2 = 5\Omega$$

$$Z_3 = j10\Omega$$

$$E_{12} = 100\sqrt{3} \cdot e^{j30^\circ} \text{ V}$$

$$E_1 = 100 \cdot e^{j60^\circ} \text{ V}$$

$$E_2 = 100 \cdot e^{j180^\circ} \text{ V}$$

$$E_3 = 100 \cdot e^{j300^\circ} \text{ V}$$

Imajski tokovi!

$$U_0 = \frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} = \boxed{-13,3975 \text{ V}}$$

$$I_1 = \frac{E_1 - U_0}{Z_1} = \boxed{8,66 + j6,34 \text{ A}}$$

$$I_2 = \frac{E_2 - U_0}{Z_2} = \boxed{-17,32 \text{ A}}$$

$$I_3 = \frac{E_3 - U_0}{Z_3} = \boxed{8,66 - j6,34 \text{ A}}$$

$$\sum = \phi$$

2)

$$E_1 = 100 \cdot e^{j60^\circ} \text{ V}$$


$$I_1 = 15 - j6 \text{ A}$$

$$I_2 = -7 + j10 \text{ A}$$

$$I_3 = -8 - j4 \text{ A}$$

P=?
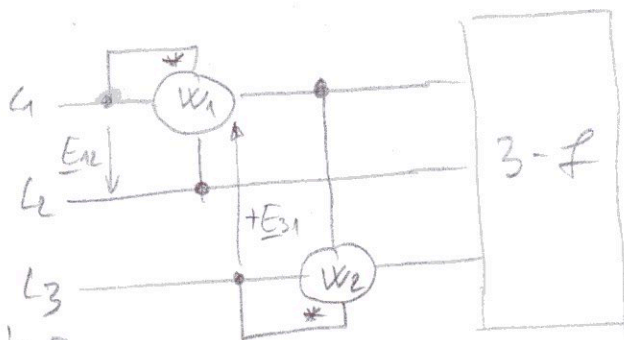
$$E_{12} = 100\sqrt{3} \cdot e^{j30^\circ} \text{ V}$$



$$S_1 = E_{12} \cdot I_1^* = \underbrace{2769,615 - j399,038}_{P_1} \text{ VA}$$

$$E_{31} = 100\sqrt{3} \cdot e^{j90^\circ} \text{ V}$$

$$S_2 = +E_{31} \cdot I_3^* = \underbrace{-692,82 - j1385,64}_{P_2} \text{ VA}$$



$$P = P_1 + P_2 = \boxed{2076,795 \text{ W}}$$

3.

$$Z_{12} = Z_{23} = Z_{31} = 10 + j10 \Omega$$

$$E_{12} = 200 \cdot e^{j30^\circ} \text{ V}$$

$I_2$  , pried in po chait

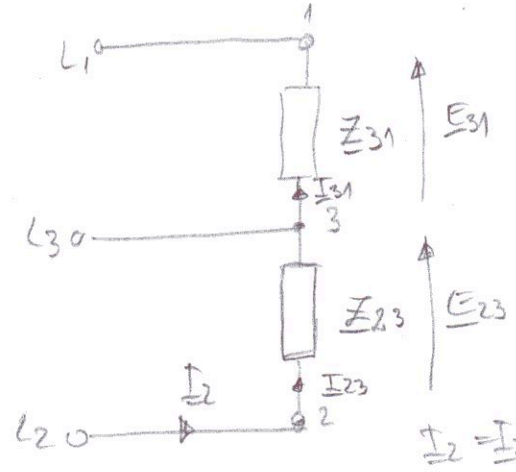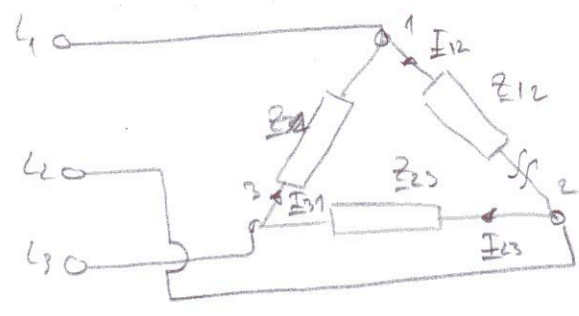

$I_2 = I_{23}$  po chait

$$I_{12} = \frac{E_{12}}{Z_{12}} = 13,66 - j3,66 \text{ A}$$

$$I_{23} = \frac{E_{23}}{Z_{23}} = \frac{200 \cdot e^{j90^\circ}}{10 + j10} = -10 - j10 \text{ A}$$


$$I_{23} = \frac{E_{23}}{Z_{23}} = -10 - j10 \text{ A}$$

$$I_2 = I_{23} - I_{12} = -23,6603 - 6,3397 \text{ A} \quad \sim \text{pried ciro}$$



h.)

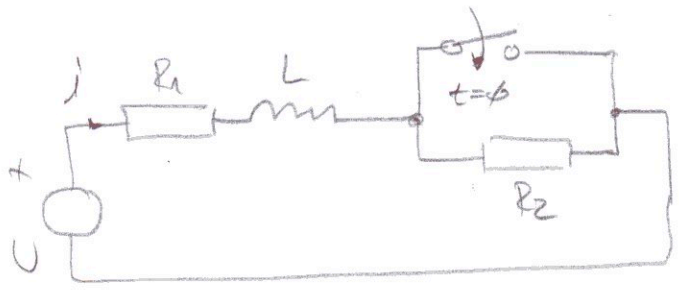- $U = 20 \text{ V}$
- $R_1 = 20 \Omega$
- $R_2 = 60 \Omega$
- $L = 4 \text{ mH}$



$i(t) = ?$   
 $u_L = ?$

1.) SLDF

$$iR_1 + \frac{1}{L} \int u_L dt + iR_2 = U$$

2.)  $(-\infty), (+\infty)$

$$i(-\infty) = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{20}{80} = \frac{1}{4} = \boxed{0,25 \text{ A}}$$

$$i(+\infty) = \frac{U}{R_1} = \frac{20}{20} = \boxed{1 \text{ A}}$$

3.) KGE:

$$R_1 + pL = 0$$

$$p = -\frac{R_1}{L} = \frac{-20 \cdot 10^3}{4} = \boxed{-5000 \text{ s}^{-1}}$$

4.)  $A \cdot e^{p \cdot t}$

$$i(t) = i_s + i_p$$

$$i(t) = 1 + A \cdot e^{-5000t} \text{ A}$$

$$\boxed{t = \phi}$$

$$0,25 = 1 + A$$

$$\Rightarrow A = -0,75$$

$$\boxed{i(t) = 1 - 0,75 \cdot e^{-5000t} \text{ A}}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$


$$= L \frac{d}{dt} (1 - 0,75 \cdot e^{-5000t})$$

$$= \boxed{15 \cdot e^{-5000t} \text{ V}}$$



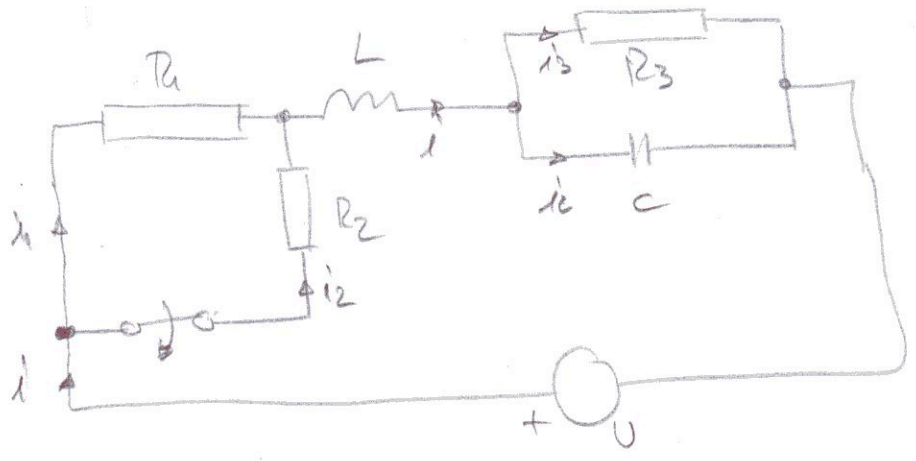5.)

- $U = 1000V$
- $R_1 = R_2 = 200\Omega$
- $R_3 = 400\Omega$
- $L = 5mH$
- $C = 2\mu F$



1.) SCLGE

$$i = i_1 + i_2 = i_3 + i_C$$

$$i R_1 + L \frac{di}{dt} + i_3 R_3 = U$$

$$i_3 R_3 = \frac{1}{C} \int i_C dt$$

4.) charakterist. D > 0

$$i_L = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$i_C = i_{CP} + i_{CS}$$

$$i_L = 0,5 + A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}$$

2.) (-0), (+0)

$$i(-0) = \frac{U}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3} = \frac{1000}{200} = 5A$$

$$U_C = i_3 R_3 = i R_3 = 50V$$

$$i(+0) = \frac{U}{R_1 + R_3} = \frac{1000}{300} = 3,33A$$

$$U_C = 33,33V$$

3.) KFI

$$R_1 + pL + \frac{R_3}{R_3 p C + 1} = 0$$

$$P_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$P_1 = -36861 s^{-1}$$

$$P_2 = -8139 s^{-1}$$

$$R_1 R_3 p C + p^2 L R_3 + R_1 + pL + R_3 = 0$$

$$p^2 L C R_3 + p (R_1 R_3 C + L) + R_1 R_3 + R_3 = 0$$

$\frac{1}{1 \cdot 10^{-6}}$ 
 $90950$ 
 $300$

