
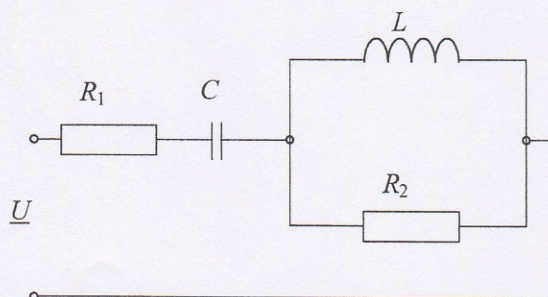


1. Dve napravi sta vezani vzporedno. Napajamo ju z napetostjo $U = 230 \text{ V}$ in v vezje teče skupni tok $I = 15 \text{ A}$. Skupna jalova moč vezave je $Q = 2,6 \text{ kvar}$. Faktorja moči obeh naprav sta $\cos \varphi_1 = 0,45$ in $\cos \varphi_2 = 0,75$. Izračunajte delovni moči naprav P_1 in P_2 !

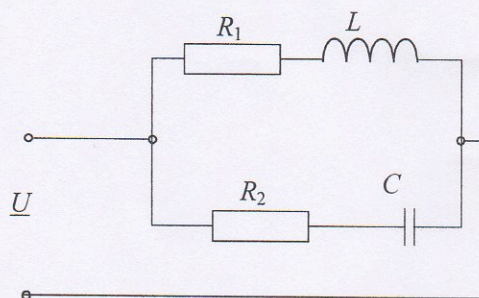2. V vezju na sliki določite upornost R_2 tako, da bo vezje v resonanci pri $\omega = 2 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$. ($C = 40 \mu\text{F}$, $R_1 = 30 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$)



3. V vezju na sliki določite upornost R_2 tako, da bo v vezju še možna resonanca. ($C = 40 \mu\text{F}$, $R_1 = 30 \Omega$, $L = 9 \text{ mH}$)



4. Transformator z nazivno močjo $S_{nT} = 20 \text{ kVA}$ je trenutno polno obremenjen z bremenom, ki ima $\cos \varphi = 0,6$. Na transformator želimo priključiti še dodatno breme, ki ima navidezno moč $S_{\Delta} = 8 \text{ kVA}$ in $\cos \varphi_{\Delta} = 0,5$. Določite potrebno velikost kompenzacije Q_c , da bo transformator po kompenzaciji deloval pri $\cos \varphi_2 = 0,95$.

5. Na realnem kondenzatorju smo pri napetosti $U = 20 \text{ V}$ in frekvenci 5000 Hz izmerili tok $I = 10 \text{ mA}$ ter izgube $P = 1 \text{ mW}$. Določite elemente nadomestne zaporedne vezave (R_z in C).



$$U = 230V$$

$$I = 15A$$

$$Q = 2,6 \text{ k var}$$

$$\cos \varphi_1 = 0,45$$

$$\cos \varphi_2 = 0,75$$

$$P_1, P_2 = ?$$

$$S = U \cdot I = \boxed{3450 \text{ VA}}$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2} = \boxed{2267,71 \text{ W}}$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$P = P_1 + P_2$$

$$Q = \sin \varphi_1 S_1 + \sin \varphi_2 S_2$$

$$P = \cos \varphi_1 S_1 + \cos \varphi_2 S_2$$

$$S_1 = \frac{P - \cos \varphi_2 S_2}{\cos \varphi_1} = \boxed{1,21 \text{ kVA}}$$

$$\cos \varphi_1 Q = \sin \varphi_1 P - \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 S_2 + \sin \varphi_2 \cos \varphi_1 S_2$$

$$S_2 = \frac{\cos \varphi_1 Q - \sin \varphi_1 P}{\sin \varphi_2 \cos \varphi_1 - \sin \varphi_1 \cos \varphi_2} = \boxed{2,29 \text{ kVA}}$$

$$\sin \varphi_1 = \sin(\arccos(\varphi_1))$$

$$\sin \varphi_2 = \sin(\arccos(\varphi_2))$$

AL :

$$Ax = B \Rightarrow x = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \cos \varphi_2 \\ \sin \varphi_1 & \sin \varphi_2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} \Rightarrow S_1 = \boxed{1,29 \text{ kVA}} \Rightarrow S_2 = \boxed{2,29 \text{ kVA}}$$

$$P_1 = \cos \varphi_1 \cdot S_1 = \boxed{544,23 \text{ W}}$$

$$P_2 = \cos \varphi_2 \cdot S_2 = \boxed{1723,48 \text{ W}}$$

2.)

$$\omega = 2 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

$$C = 40 \mu\text{F}$$

$$L = 10 \text{ mH}$$


$$R_1 = 30 \Omega$$

$R_2 = ?$ da bo

$$\text{Im}(\underline{Z}) = 0$$

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$

$$\underline{Z}_1 = 30 - j12,5 \Omega$$

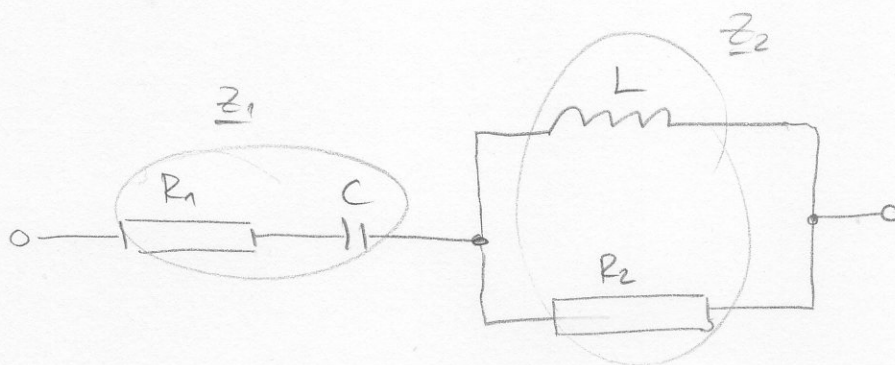

$$X_L = \omega L = \underline{20 \Omega}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \underline{12,5 \Omega}$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{R_2 + jX_L}{R_2 + jX_L} = \frac{R_2^2 + jR_2X_L + R_2X_L^2}{R_2^2 + X_L^2}$$

$$\underline{Z} = R_1 - jX_C + \frac{R_2^2 + jR_2X_L + R_2X_L^2}{R_2^2 + X_L^2}$$

$$\text{Im}(\underline{Z}) = 0$$

$$-X_C + \frac{R_2^2 X_L}{R_2^2 + X_L^2} = 0$$

$$R_2^2 X_C + X_L^2 X_C = R_2^2 X_L$$

$$R_2^2 (X_C - X_L) = X_L^2 X_C$$

$$R_2 = \sqrt{\frac{-X_L^2 X_C}{X_C - X_L}} = \sqrt{\frac{-5000}{-7,5}} = \underline{25,82 \Omega}$$

3


$R_1 = 30 \Omega$

$L = 9 \text{ mH}$

$C = 40 \mu\text{F}$

$R_2 = ?$ da bo

rezonanca se možna!

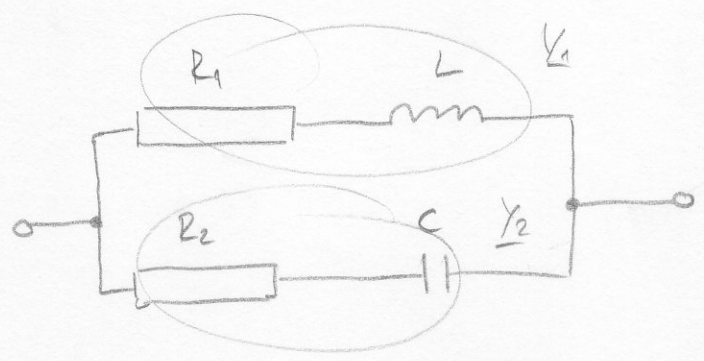

$Y = Y_1 + Y_2$

$$Y_1 = \frac{R_1 - j\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} \quad Y_2 = \frac{R_2 + j\omega C}{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$Y = \frac{R_1 - j\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} + \frac{R_2 + j\omega C}{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$Y = \underbrace{\left(\frac{R_1}{R_1^2 + \omega^2 L^2} + \frac{R_2}{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} \right)}_{Re} - j \underbrace{\left(\frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} - \frac{\omega C}{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} \right)}_{Im}$$

$Im(Z) = 0$

$$\frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} = \frac{1}{R_2^2 \omega C + \frac{1}{\omega C}} \Rightarrow R_2^2 \omega^2 L C + \frac{L}{C} - R_1^2 - \omega^2 L^2 = 0$$

$$\omega^2 (R_2^2 L C - L^2) = R_1^2 - \frac{L}{C}$$

Resonanca bo se možna, bo bo!

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1^2 - \frac{L}{C}}{R_2^2 L C - L^2}} = \sqrt{\frac{R_1^2 C - L}{R_2^2 L C^2 - L^2 C}}$$

$R_2^2 L C^2 - L^2 C \geq 0$

$R_2^2 \geq \frac{L^2 C}{L C^2}$

$$R_2 \geq \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow R_2 \geq \sqrt{\frac{9 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}}} \Rightarrow \boxed{R_2 \geq 15 \Omega}$$



4.

$S_{nT} = 20 \text{ kVA} = S_1$


$\cos \varphi_1 = 0,6$

$S_\Delta = 8 \text{ kVA}$

$\cos \varphi_\Delta = 0,5$

$Q_c = ?$, da bo

$\cos \varphi_2 = 0,95$

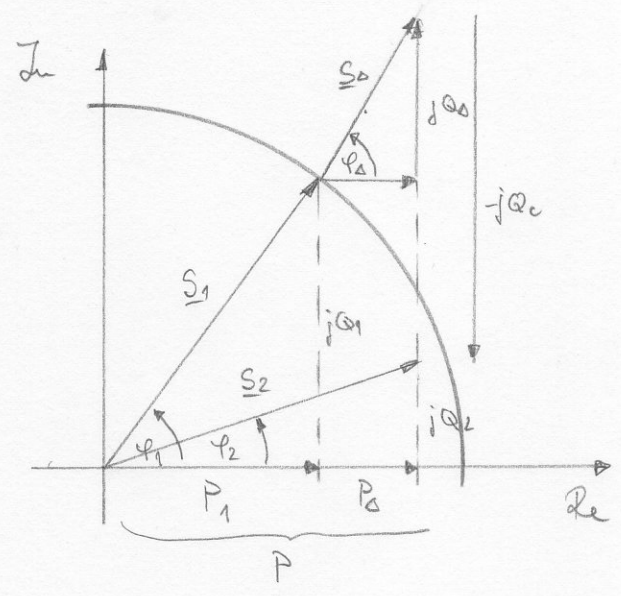

$Q_c = Q_1 + Q_\Delta - Q_2$

$Q_1 = \sin \varphi_1 \cdot S_1 = 16 \text{ kvar}$

$P_1 = \cos \varphi_1 \cdot S_1 = 12 \text{ kW}$

$Q_\Delta = \sin \varphi_\Delta \cdot S_\Delta = 6,93 \text{ kvar}$

$P_\Delta = \cos \varphi_\Delta \cdot S_\Delta = 4 \text{ kW}$

$Q_2 = \tan \varphi_2 \cdot P = 5,23 \text{ kvar}$

$P = P_1 + P_\Delta = 16 \text{ kW}$

$Q_c = Q_1 + Q_\Delta - Q_2 = 17,67 \text{ kvar}$

5.

$$U = 20V$$

$$f = 5000 \text{ Hz}$$

$$I = 10 \text{ mA}$$

$$P = 1 \text{ mW}$$

$R_2, C = ?$



$$U \approx U_c$$

$$S \approx Q_c$$

$$X_c = \frac{U_c}{I} = \boxed{2000 \Omega}$$

$$C = \frac{1}{\omega C} = 1,59 \cdot 10^{-8} \text{ F} = \boxed{15,9 \text{ nF}}$$

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{P}{I^2} = \boxed{10 \Omega}$$