


• PREGLEDNI POJAVI


- Za prehod mine den se vzpostavi stalno stanje je postrelbiti s časovno konstanto ( $\tau$ )

- Prehodni pojav je prehod iz enega stacionarnega stanja v drugo stacionarno stanje.

• Sistem enačb SLDF:



$$u = i \cdot R$$



$$u = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$i = \frac{1}{L} \int u(t) dt + k$$



$$u = \frac{1}{C} \int i(t) dt + k$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

• KOMUTACIJSKI POGOJI

prehodni  $L$  pospremiti

$$W_m(-0) = W_m(+0)$$

$$\psi(-0) = \psi(+0)$$

$$i_L(-0) = i_L(+0)$$

C

energija se lahko spremeni le preko in me hipona.

$$W_e(-0) = W_e(+0)$$

$$Q(-0) = Q(+0)$$

$$U_c(-0) = U_c(+0)$$

veličine iz odvisno  
katero mednostjo  $\rightarrow$  najprej  
mednomo  $U_c, i_L$ .

• POSTOPKI:


- klasičen (DF)

- polklasičen

- LAPLACE (LT)



Pužina predavatelj:

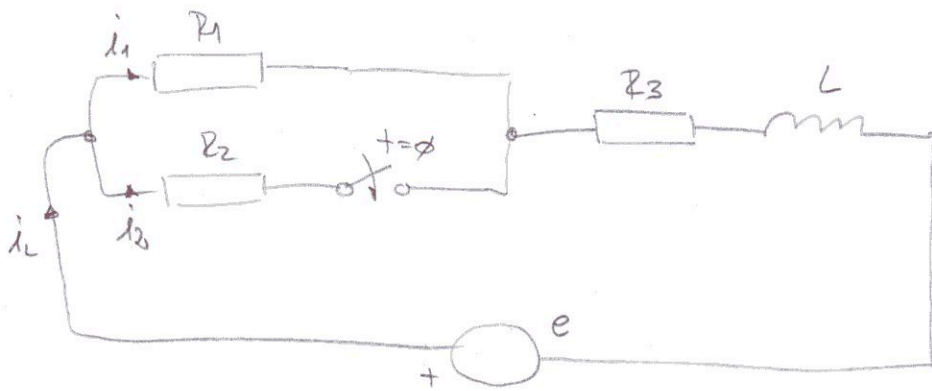

$\omega = 5000 \text{ s}^{-1}$

$R_1 = 8 \Omega$

$R_2 = 12 \Omega$

$R_3 = 5,2 \Omega$

$L = 2 \text{ mH}$

a)  $e = 100 \text{ V}$

b)  $e = 100\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + 60^\circ)$

1) SLDF

$$i_1 R_1 + i_L R_3 + L \frac{di}{dt} = e$$

$$i_1 R_1 - i_2 R_2 = \phi$$

$$i_L = i_1 + i_2$$

2)  $(-0)(+0)$  ( $i_L!$ )  
(energetne rezime!)  
( $L = \text{induktivni otpor}$ )

$$i_L(-0) = \frac{e}{R_1 + R_3} = \frac{100}{13,2} = \boxed{7,5758 \text{ A}}$$

$$i_L(+0) = \frac{e}{R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{100\phi}{10} = \boxed{10 \text{ A}}$$

3) KF:  $t = \phi$

$$\underline{Z}(j\omega) = R' + j\omega L$$

$$\underline{Z}(j\omega) = \underbrace{R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}_{10 \Omega} + j\omega L$$

$$p = -\frac{R'}{L} = \frac{-10}{2 \cdot 10^{-3}} = \boxed{-5000 \text{ s}^{-1}}$$

mostanje:  $i_{LP} = A \cdot e^{pt} = \boxed{A \cdot e^{-5000t}}$

4) Zapis mostanja za stupno mostanje

$$i_L = i_{LP} + i_{LS}$$

$$i_L = 10 + A \cdot e^{-5000t}$$

Poni KOMUTACIJSKI postupak

$$i_L(-0) = i_L(+0) \quad t = \phi$$

$$7,5758 = 10 + A \cdot e^{-5000 \cdot 0}$$

$$A = -2,4242$$

$$\Rightarrow i_L = 10 - 2,4242 \cdot e^{-5000t}$$



## • POLKLASICNI POSTOPEK

- 1.) Zapis sistema enačb (SLDE)
- 2.) Izračun začetnih (-) in končnih (+) vrednosti spremenljivk iz začetno vrednostjo ( $u_c, i_L$ ).
- 3.) Določitev karakteristične enačbe (KE) sistema.
  - Izračun njenih korenov (ničle)
  - Izbor nastavitva za rešitev periodne komponente
- 4.) Zapis nastavitva za skupno rešitev (pobno vrednost) spremenljivk iz odvisno začetno vrednostjo ( $i_L = i_{Lp} + i_{Ls}$ )  
( $u_c = u_{cp} + u_{cs}$ )

### 3.1. - KE;

- nepetostne nibe kretso skleneno
- predrno tolobnog
- na spondu izračunamo nadomestno impedanco nastalga vezja  $Z(j\omega)$
- zamenjamo  $j\omega \rightarrow p$
- Izračunamo karakteristične KE = 0,  
= dobimo rešitve  $p_1, p_2, \dots$

## • NASTAVKI ZA PREHODNE KOMPONENTE

- 1 eneng. posoda;

$$i_{Lp} = A \cdot e^{pt}$$

$$p = j\omega$$

- 2 eneng. posodi

•  $D = 0$      $p_1 = p_2 = -\frac{\sigma}{2a}$      $i_{Lp} = (A_1 + A_2 t) \cdot e^{pt}$     •  $D < 0$

•  $D > 0$      $-a_1 = p_1$   
               $-a_2 = p_2$      $i_{Lp} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$



predhodnega poptava

$$u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} (10 - 2,4242 \cdot e^{-5000t}) \quad e^{ax} = a \cdot e^{ax}$$

$$= L \cdot (-2,4242) \cdot (-5000) \cdot e^{-5000t}$$

$$= \boxed{24,242 \cdot e^{-5000t} \text{ V}}$$

b)  $e = 100\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + 60^\circ)$

1.) SLDF - enade - se ne spremenim  $\omega$

2.) (-) in (+)

$$i(-0) = \frac{E}{Z(-)}$$

$$Z(-) = R_1 + R_3 + j\omega L$$

$$= 8 + 5,2 + j(5000 \cdot 2 \cdot 10^{-3})$$

$$I_L = \frac{100 \cdot e^{j60^\circ}}{13,2 + j10} = \boxed{6,0386 \cdot e^{j27,85^\circ}} = \boxed{13,2 + j10 \Omega}$$

$$i_L(t) = 6,0386 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + 27,85^\circ) \quad \omega t = 0 \Rightarrow i_L(-0) = \boxed{7,8695 \text{ A}}$$

(pued spremembe)

$$Z(+0) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 + j\omega L = \boxed{10 + j10 \Omega}$$

$$I_L = \frac{E}{Z(+0)} = \frac{100 \cdot e^{j60^\circ}}{10 + j10 \Omega} = \frac{100 \cdot e^{j60^\circ}}{10\sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ}} = \boxed{5\sqrt{2} \cdot e^{j15^\circ} \text{ A}}$$

$$\sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2}$$

$$\tan^{-1} \frac{10}{10} = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ$$

$$i_{Ls} = \boxed{10 \cdot e^{j15^\circ} \text{ A}}$$

3.) KFI = enade  $p = -\frac{R}{L} = -5000 \text{ s}^{-1}$

4.)  $i_L = i_{Lp} + i_{Ls}$   
 $i_{Lp} = A \cdot e^{pt}$

$$i_L = 10 \cdot \cos(\omega t + 15^\circ) + A \cdot e^{pt} \text{ A}$$

$\omega t = 0$

$$7,8695 = 10 \cdot \cos(15^\circ) + A$$


$$\Rightarrow A = \boxed{-1,7898}$$

$$i_L(-0) = i_{Ls} + i_{Lp}$$
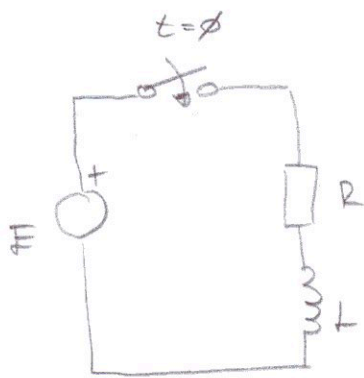
$$\Rightarrow \boxed{i_L = 10 \cdot \cos(5000t + 15^\circ) - 1,7898 \cdot e^{-5000t} \text{ A}}$$







$E = 200V$   
 $R = 20\Omega$   
 $L = 4mH$

$i, u_R, u_L = ?$

1.) SLDE:  
 $iR + L \frac{di}{dt} = E$

2.)  $(-0) (+0) (i_L)$

$I_L = \frac{E}{Z} = \frac{200V}{20\Omega} = \boxed{10A}$  ( $\Rightarrow, L = \text{kratko}$ )  
 $= i_L(+0)$

$i_L(-0) = 0$

$\downarrow$   
 to stiklo  
 ni sluzijo kot  
 ne teče!

3.) KF:

$\gamma = \frac{1}{T}$

$Z(j\omega) = R + j\omega L \quad (j\omega \rightarrow p)$

$R + pL = 0$

$p = -\frac{R}{L} = -\frac{20}{4 \cdot 10^{-3}} = \boxed{-5000s^{-1}}$

4.) mostanek:

$i_{zp} = A \cdot e^{pt}$

$i_L = i_{LS} + i_{zp}$

$i_L = 10 + A \cdot e^{-5000t}$

$t=0 \quad 0 = 10 + A \cdot e^{-5000 \cdot 0}$   
 $\Rightarrow \boxed{A = -10}$

$\boxed{i_L = 10 - 10 \cdot e^{-5000t} A} = 10(1 - e^{-5000t})$

5.) ostali izračuni

$u_L = L \frac{di}{dt}$

$= L \frac{d}{dt} (10 - 10 \cdot e^{-5000t})$

$= L \cdot (-10) \cdot (-5000) \cdot e^{-5000t}$

$= \boxed{200 \cdot e^{-5000t} V}$

$\downarrow$   
 urate prvoti  
 mehanisti 1.


$u_R = i \cdot R = 20 \cdot (10 - 10 \cdot e^{-5000t})$

$= 200 - 200 \cdot e^{-5000t}$


$= \boxed{200(1 - e^{-5000t}) V}$

podu prvoti  
 mehanisti 0



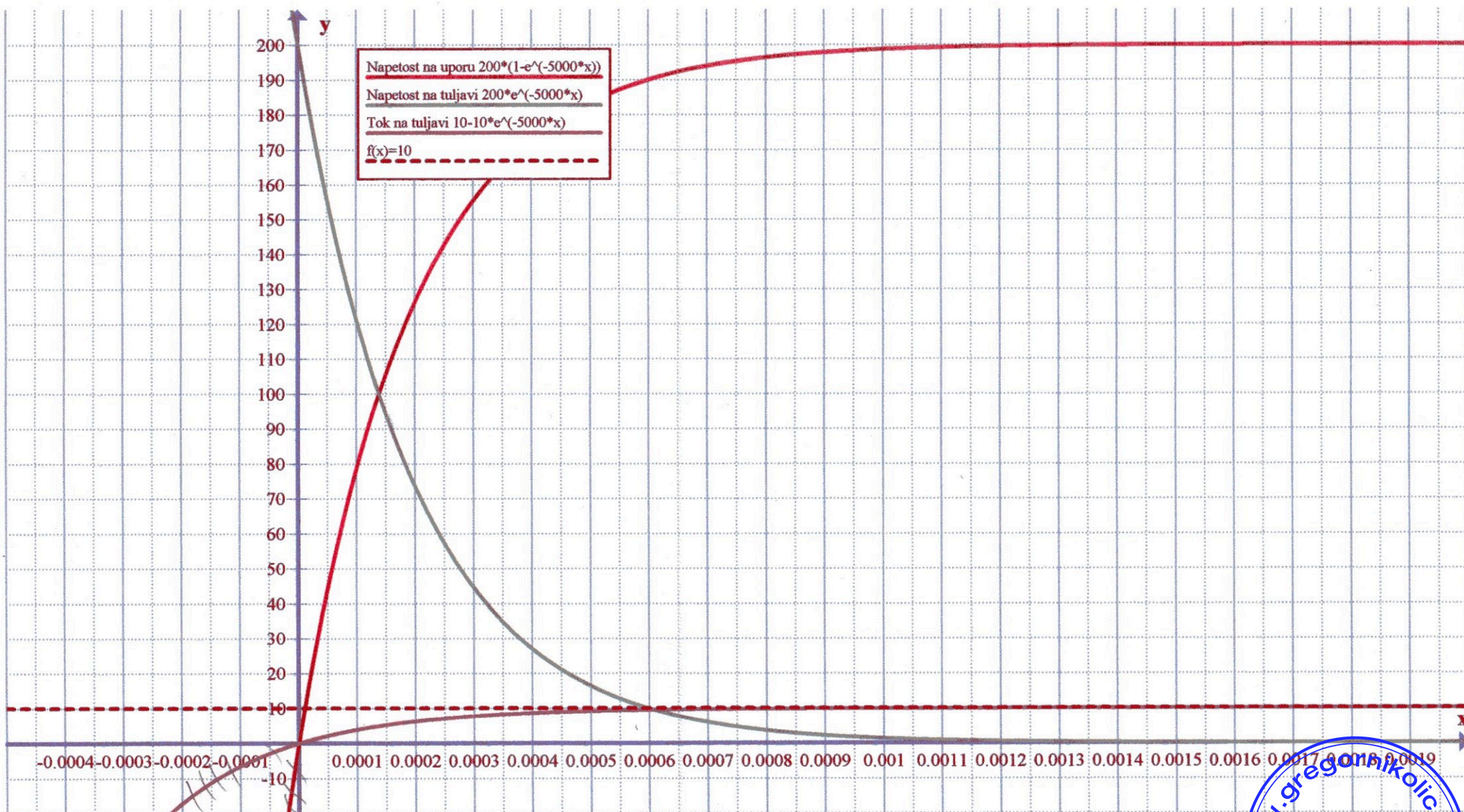



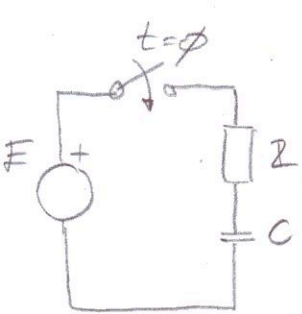

1.) SLDE

$$iR + \frac{1}{C} \int i(t) dt = E$$

2.)  $(-0), (+0)$ .

$$t=0^- \quad U_C(-0) = 0$$

$$U_C(+0) = E \quad (C = \text{puelitelj talošenog } \tau = \dots, \text{ dokle } R \text{ ne bude toliko jako } U_C \text{ ne obilježi - celokupna napetost je na } C)$$

3.) KE:

$$Z(j\omega) = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$R + \frac{1}{j\omega C} = 0$$

$$Rj\omega C + 1 = 0$$

$$p = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{1 \cdot 10^{-1} \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = \boxed{-1 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}}$$

$$u_{cp} = A \cdot e^{pt} = A \cdot e^{-10^6 t} \text{ V}$$

4.) Sk. R:

$$u_C = u_{cp} + u_{cs}$$

$$u_C = A \cdot e^{-10^6 t} + E = 10 + A \cdot e^{-10^6 t}$$

$t=0$

$$u_C = 0$$

$$10 + A \cdot e^{-10^6 \cdot 0} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{A = -10}$$

$$u_C = \boxed{10 - 10 \cdot e^{-10^6 t} \text{ V}} = \boxed{10(1 - e^{-10^6 t}) \text{ V}}$$


5.) Orbale veličine:

$$i_R = i_C = C \frac{du_C}{dt} = C \frac{d}{dt} (10 - 10 \cdot e^{-10^6 t}) = C \cdot (-10) \cdot (-1 \cdot 10^6) \cdot e^{-10^6 t}$$

$$= \boxed{+100 \cdot e^{-10^6 t} \text{ A}}$$

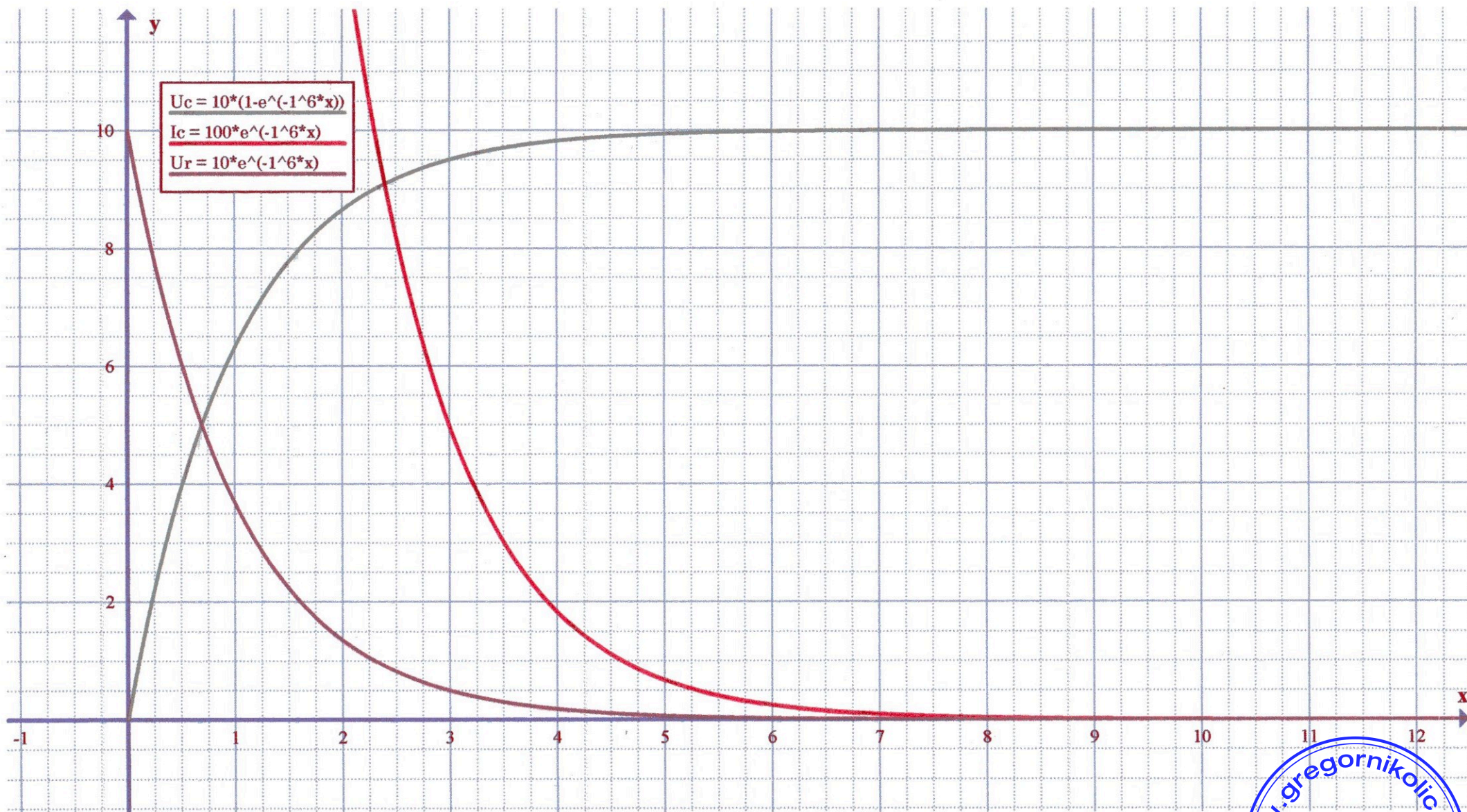
$$U_R = i_R \cdot R = \boxed{+10 \cdot e^{-10^6 t} \text{ A}}$$







1) SLDF

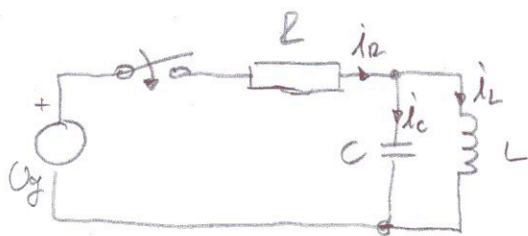

$$i_R = i_C + i_L$$

$$i_R R + \frac{1}{C} \int i_C dt = U_g$$

$$\frac{1}{C} \int i_C dt = L \frac{di}{dt}$$

2.) (-0), (+0)

$$i_L(-0) = 0$$

$$u_C(-0) = 0$$

$t = \infty$  (stationäre momente)  
 $C = \text{parallel}$   
 $L = \text{reihen}$

$$I_L = I_C = \frac{U_g}{R} = \frac{100V}{10\Omega} = 1A = i_{Ls}$$

$$u_C = U_g - U_R = 100 - 100 = 0$$

3.) KF:

$$Z(j\omega) = R + \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$j\omega \rightarrow p$$

$$R + \frac{pL \cdot \frac{1}{pC}}{pL + \frac{1}{pC}} = 0$$

$$R + \frac{\frac{pL}{pC}}{\frac{p^2 LC + 1}{pC}} = 0$$

$$R + \frac{p^2 LC}{p^2 LC + 1} = 0$$

$$R + \frac{p^2 LC}{p^2 LC + 1} = 0$$

$$p^2 RLC + R + pL = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-L \pm \sqrt{L^2 - 4R^2 LC}}{2RLC}$$

$$p_1 = -1000 + j2000 \text{ s}^{-1}$$

$$p_2 = -1000 - j2000 \text{ s}^{-1}$$

4.) nachher zu periode;

$$i_L = A \cdot e^{-pt} \cdot \cos(\omega t + \beta)$$

$$i_{Lp} = A \cdot e^{-1000t} \cdot \cos(2000t + \beta)$$

$$u_C = u_L = L \frac{di}{dt}$$

$$i_L = i_{Ls} + i_{Lp}$$

$$i_L = 1 + A e^{-1000t} \cdot \cos(2000t + \beta)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$


$$= L \frac{d}{dt} (1 + A e^{-1000t} \cdot \cos(2000t + \beta))$$

$$= L (-1000 A e^{-1000t} \cdot \cos(2000t + \beta) + A e^{-1000t} \cdot \sin(2000t + \beta) \cdot 2000)$$

$$= -40A \cdot e^{-1000t} \cdot \cos(2000t + \beta) + 80A \cdot e^{-1000t} \cdot \sin(2000t + \beta)$$
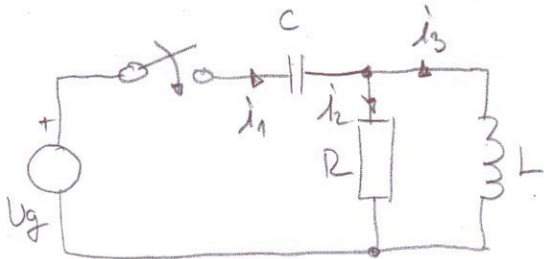
$$= -40A \cdot e^{-1000t} (\cos(2000t + \beta) - 2 \sin(2000t + \beta))$$





$U_g = 200V$   
 $R = 25\Omega$   
 $L = \frac{1}{6}H$   
 $C = 50\mu F$   
 $U_c, i_3 = ?$

1.) SLDF

$$\frac{1}{C} \int i(t) dt + iR = U_g$$

$$\frac{1}{C} \int i(t) + L \frac{di}{dt} = U_g$$

$$i_1 = i_2 + i_3$$

2.) (-), (+)

$U_c(-) = \emptyset$   
 $i_3(-) = \emptyset$

$t = \infty$  (steady state)

$$U_c(+0) = U_g = 200V$$

$$i_3(+0) = \emptyset \text{ (because } \text{rep. } = L = \dots \text{)}$$

3.) KE:

$$Z(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} + \frac{R + j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$j\omega \rightarrow p$$

$$\frac{1}{pC} + \frac{R + pL}{R + pL} = \emptyset$$

$$\frac{R + pL + p^2 LC}{pC(R + pL)} = \emptyset$$

$$R + pL + p^2 LC = \emptyset$$

$$p^2 \frac{RLC}{a} + p \frac{L}{b} + \frac{R}{c} = \emptyset$$

$$p_{1,2} = \frac{-L \pm \sqrt{L^2 - 4RLC}}{2RLC}$$

$$p_{1,2} = \frac{-\frac{1}{6} \pm \sqrt{\frac{1}{36} - 4 \cdot 25^2 \cdot \frac{1}{6} \cdot 50 \cdot 10^{-6}}}{2 \cdot 25 \cdot \frac{1}{6} \cdot 50 \cdot 10^{-6}}$$

$$p_1 = -200 s^{-1}$$

$$p_2 = -600 s^{-1}$$

4.) nestaviti, splasne resenje

$$i_{3p} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$$i_{3p} = A_1 e^{-200t} + A_2 e^{-600t}$$

$$U_L = L \frac{di}{dt}$$

$$= L \frac{d}{dt} (A_1 e^{-200t} + A_2 e^{-600t})$$

$$= \frac{1}{6} (-200 A_1 e^{-200t} - 600 A_2 e^{-600t})$$

Resenje  $v \rightarrow \emptyset$

$$U_L = \frac{1}{6} (-200 A_1 e^{-200t} - 600 A_2 e^{-600t})$$

$$U_c = U_g - U_L = 200 - \frac{1}{6} (-200 A_1 e^{-200t} - 600 A_2 e^{-600t})$$

$$i_{3p} = A_1 e^{-200t} + A_2 e^{-600t}$$

$$0 = A_1 + A_2 \Rightarrow A_1 = -A_2$$

$$0 = 200 + \frac{100}{3} A_1 + 100 A_2$$

$$0 = 200 + A_2 \left( \frac{100}{3} - 100 \right)$$

$$A_1 = \frac{-200 \cdot 3}{-200} = \boxed{-3} \quad A_2 = \boxed{+3}$$

