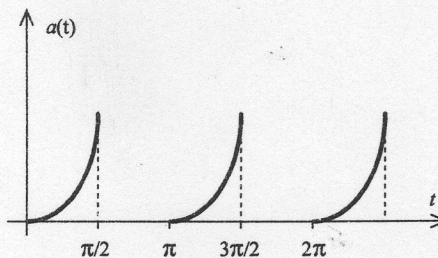


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II


1. Izračunajte aritmetično srednjo vrednost signala, ki je podan z:

$$a(t) = \begin{cases} t^2, & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \end{cases}$$




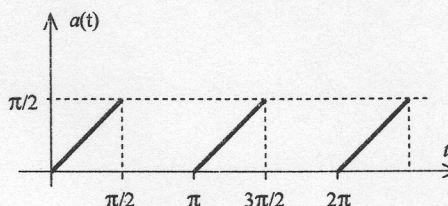2. Izračunajte kvadratično srednjo vrednost signala, ki je podan z:


$$a(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \end{cases}$$



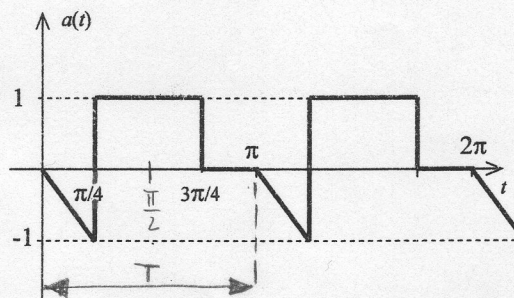
3. Izračunajte aritmetično in kvadratično srednjo vrednost (efektivno vrednost) signala na sliki.



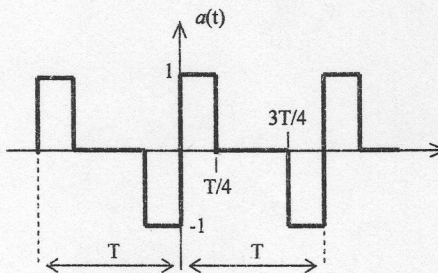
4. Razvijte izmenični signal na sliki v Fourierjevo vrsto.



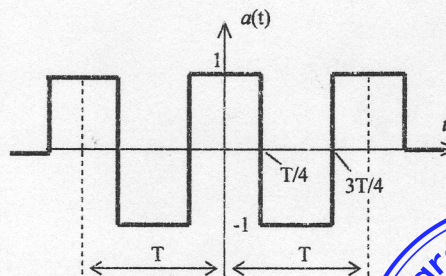
5. Razvijte izmenični signal na sliki v Fourierjevo vrsto.



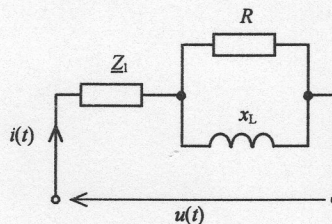
6. Za podano vezje določite trenutno vrednost pritisnjene napetosti $u(t)$, če je dana trenutna vrednost toka skozi vezje: $i(t) = 25 \cdot \cos(\omega t - 60^\circ)$ A
 $Z_1 = 50 - j20$ (Ω), $R = 20$ Ω in $x_L = 50$ Ω .



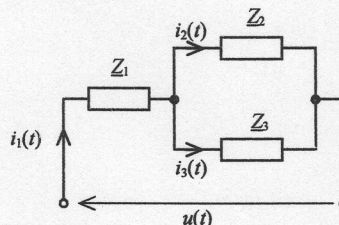
7. Za podano vezje izračunajte kompleksno navidezno moč, če je dana trenutna vrednost toka skozi impedanco Z_3 : $i_3(t) = 70,7 \cdot \cos(\omega t)$ A
 $Z_1 = 30 + j10$ (Ω),
 $Z_2 = 20 + j15$ (Ω),
 $Z_3 = 10 - j5$ (Ω).



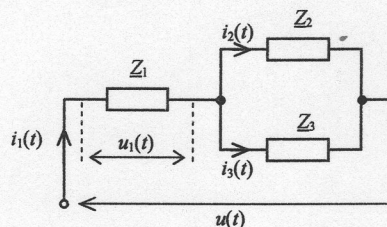
8. Za vezje na sliki izračunajte kompleksno navidezno moč, če je podana trenutna vrednost padca napetosti na impedanci Z_1 :
 $u_1(t) = 140 \cdot \cos(\omega t - 45^\circ)$ V
 $Z_1 = 10 + j20$ (Ω),
 $Z_2 = -j20$ (Ω),
 $Z_3 = 5 + j10$ (Ω).



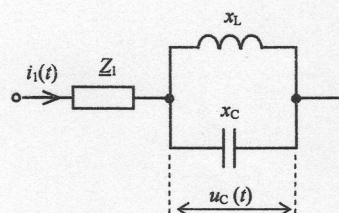
9. Izračunajte trenutno vrednost toka skozi vezje $i_1(t)$, če je dana trenutna vrednost padca napetosti na kondenzatorju:
 $u_C(t) = 311 \cdot \cos(\omega t + 120^\circ)$ V
 $x_C = 40$ (Ω) in $x_L = 50$ Ω .



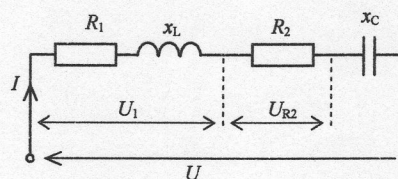10. V vezju na sliki poznamo efektivno vrednost pritisnjene napetosti $U = 100$ V in efektivni vrednosti padcev napetosti $U_1 = 70$ V in $U_{R2} = 60$ V.
 Skicirajte kazalčni diagram napetosti in izračunajte kompleksno impedanco vezja, če je $x_L = 2R_1$ in $x_C = 10$ Ω .



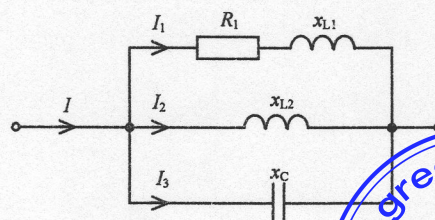11. V vezju na sliki poznamo efektivne vrednosti tokov $I = 7$ A, $I_1 = 8$ A in $I_2 = 6$ A.
 Skicirajte kazalčni diagram tokov in izračunajte kompleksno admitanco (polno prevodnost) vezja, če je $x_{L1} = R_1$ in $x_C = 15$ Ω .



$$a(t) = \begin{cases} t^2, & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \end{cases} \quad T = \pi$$

$$A_{\text{su}} = \frac{1}{T} \int_0^T a(t) dt$$

$$A_{\text{su}} = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 dt + 0 \right) = \frac{1}{\pi} \left. \frac{t^3}{3} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3\pi} \frac{\pi^3}{8} = \frac{\pi^2}{24} \text{ V}$$

————— || ————— ②

$$a(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \end{cases}$$

$$A^2 = \frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt \quad T = \pi$$

$$A^2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 dt = \frac{1}{\pi} \left. \frac{t^3}{3} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3\pi} \frac{\pi^3}{8} = \frac{\pi^2}{24}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{A = \frac{\pi}{\sqrt{24}}}}$$

$$T = \pi$$

$$a(t) = \begin{cases} -\frac{4}{\pi}t & ; 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4} \\ 1 & ; \frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{3\pi}{4} \\ 0 & ; \frac{3\pi}{4} \leq t \leq \pi \end{cases}$$

$$T = \pi$$

$$A_{\text{su}} = \frac{1}{T} \int_0^T a(t) dt$$

$$A_{\text{su}} = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} -\frac{4}{\pi}t dt + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} dt \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4}{\pi} \frac{t^2}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + t \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$A_{\text{su}} = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{8} + \frac{4\pi}{8} \right) \Rightarrow \underline{\underline{A_{\text{su}} = \frac{3}{8} V}}$$

$$A^2 = \frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt$$

$$A^2 = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(-\frac{4}{\pi}t\right)^2 dt + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} dt \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{16}{\pi^2} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + t \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{16}{3\pi^2} \cdot \frac{\pi^3}{64} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{12} + \frac{6\pi}{12} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{A = \sqrt{\frac{5}{12}} V}}$$


ZB RKA KATOG (6)

$$i(t) = 25 \cos(\omega t - 60^\circ) \text{ A}$$

$$\underline{Z}_1 = 50 - j20 \Omega$$

$$R = 20 \Omega$$

$$X_L = 50 \Omega$$

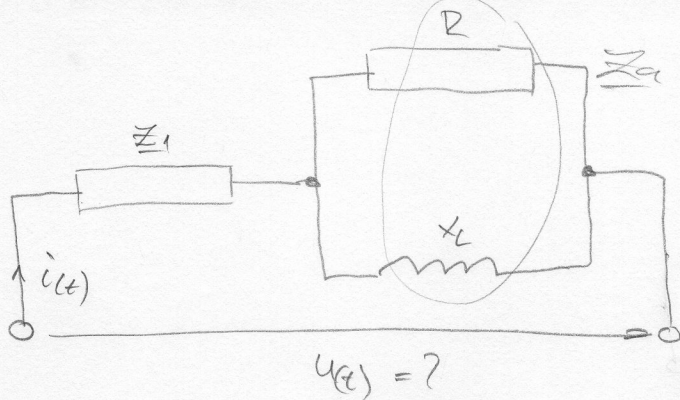

$$\underline{Z}_a = \frac{R \cdot X_L}{R + X_L} = \frac{20 \cdot j50}{20 + j50} = 17,24 + j6,89 \Omega$$

$$\underline{Z} = 67,24 + j13,1 \Omega$$

$$\underline{I} = \frac{25}{\sqrt{2}} e^{-j60^\circ} = 8,84 - j15,3 \text{ A}$$

$$\underline{U} = \underline{I} \underline{Z} = 393,73 - j1145,24 \text{ V}$$
$$= 1211,03 e^{j71,03^\circ}$$

$$|u(t)| = 1712,66 \cdot \cos(\omega t + 71,03^\circ) \text{ V}$$