

1. kolokvij Elektronika 1, 7. januar 2011


--	--	--	--	--	--	--

Ime: _____


Priimek: _____

Ocena:

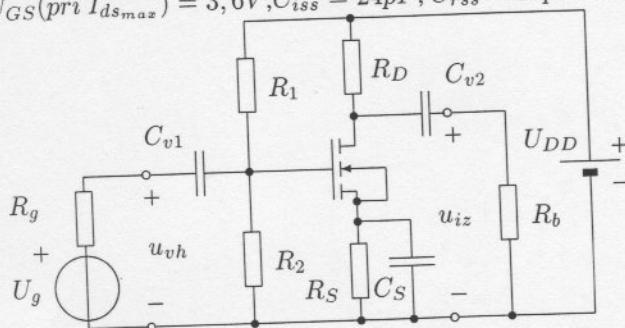1. Izračunajte napetostno ojačenje vezja $A_u(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ in pri tem izračunajte zgornjo mejno frekvenco vezja, če poznate: $U_{DD} = 30V$, $R_1 = 91k\Omega$, $R_2 = 560k\Omega$, $R_D = 200\Omega$, $R_S = 10\Omega$, $R_B = 200\Omega$, $C_{v1} = 40nF$, $C_{v2} = 10\mu F$, $C_S = 470\mu F$ in za MOSFET tranzistor z induciranim kanalom: $V_T = 2,1V$, $I_{ds_{max}} = 200mA$, $U_{GS}(\text{pri } I_{ds_{max}}) = 3,6V$, $C_{iss} = 24pF$, $C_{rss} = 17pF$ in $C_{oss} = 7pF$.



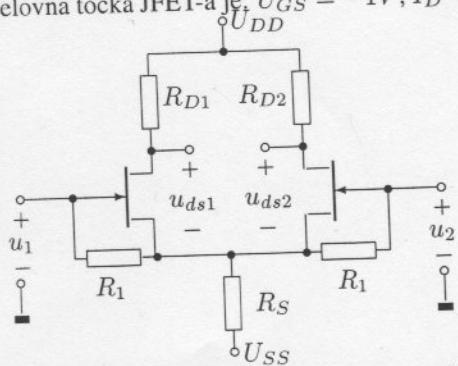2. Izračunajte napetostno ojačenje diferenčne ojačevalne stopnje pri simetričnem in nesimetričnem odjemu: $A_{usim} = \frac{u_{ds2}-u_{ds1}}{u_2-u_1}$ in $A_{unesim} = \frac{u_{ds2}}{u_2-u_1}$. Narišite tudi izmenično nadomestno vezje! Podatki: $U_{DD} = 20V$, $U_{SS} = -20V$, $R_1 = 500k\Omega$, $R_{D1} = R_{D2} = 2k\Omega$, $R_S = 2k\Omega$ in za JFET tranzistor: $U_p = -2V$, $I_{dss} = 20mA$. Delovna točka JFET-a je: $U_{GS} = -1V$, $I_D = 5mA$ in $U_{DS} = 10V$.



3. Izračunajte ojačenje tranzistorja $A_u = \frac{u_2}{u_1}$ za vezje s povratno vezavo pri srednjih frekvencah, nato pa določite še R_{vh} vezja! Podatki: $U_{CC} = 20V$, $R_1 = 27k\Omega$, $R_2 = 160k\Omega$, $R_C = 1k\Omega$, $R_B = 1k\Omega$ in za tranzistor $U_{BE} = 0,6V$ in $\beta = 200$.

