

OSNOVE ELEKTRIČNIH VEZIJ

- Teorija električnih vezij poveže posamezne komponente, vezja, opremo, sisteme iz mednostni sprememb spremenljivih vezij.


- Ekvivalentna vezja

(vezja, ki se obnašajo enako kot ena vezja)

- Matematična analiza

- Teorija ekvivalentnih vezij (network theory)


- Linearna

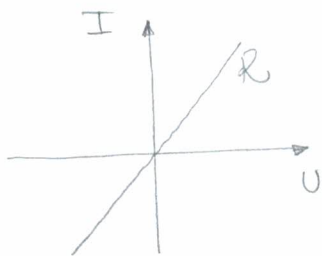

$$I = \frac{U}{R} = \left(\frac{1}{R}\right) \cdot U$$

↑
vrednost prenice

- Nelinearna

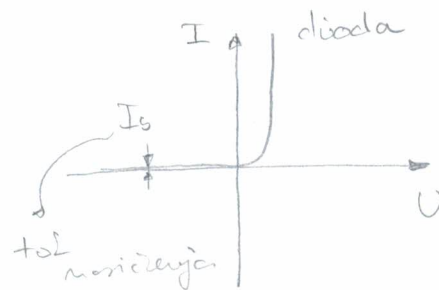

$$I = I_0 \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right)$$

↑
Temperaturna
Boltzmannova konstanta k \cdot T \rightarrow Temperaturna
 $U_T = \frac{k \cdot T}{q}$ [K]
↑
naboj e^-


- Recipročna

- Nerecipročna

- Unilateralna

- Bilateralna

LINEARNO VEZJE

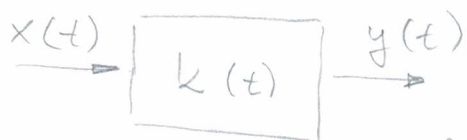

VHOD

IZHOD


$x_1(t)$

$y_1(t)$

$x_2(t)$

$y_2(t)$
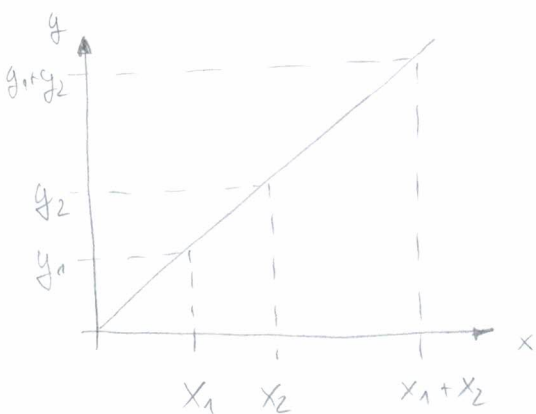
$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$





~ velja v linearnih vezjih

Teorem superpozicije

BIGATERALNO VEZJE

če bi v poljubnem sistemu zamenjali vhode in izhode
se v vezjih ne spremenijo nič.



Primeri:

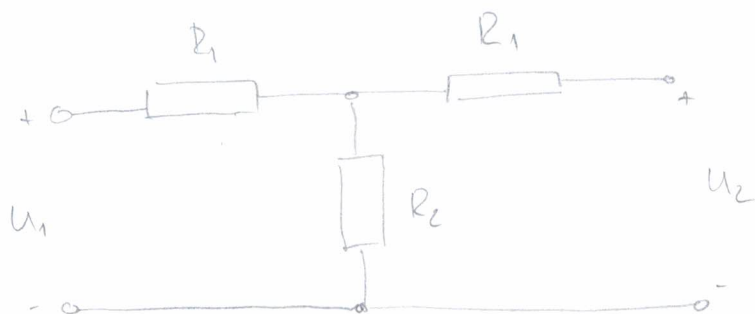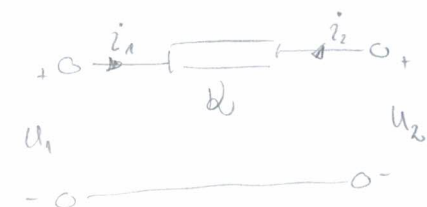



Lahko zamenjamo
vhode in izhode

ELEMENTI VEZJA

OPOR

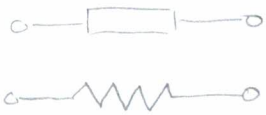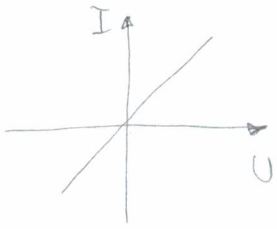


KONDENZATOR

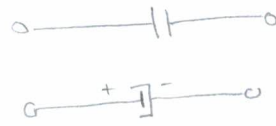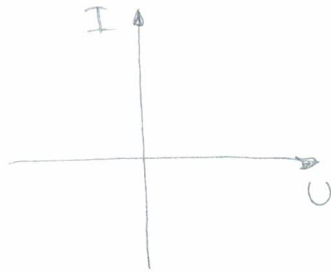


$$X_c = \frac{1}{j\omega C}$$
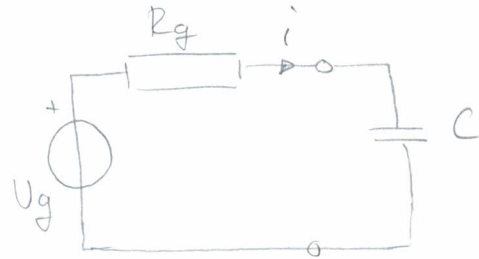
$$\begin{aligned} \text{Rei } \omega &\rightarrow \beta \\ \Rightarrow X_c &\rightarrow \infty \end{aligned}$$




Tisti elementi, ki imajo konstantni tok I , imajo III kvadranta so totalno pozitivni elementi.

TOLJANA

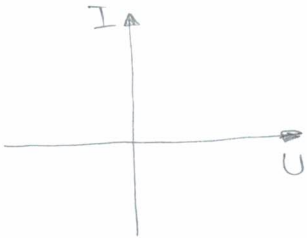





$$X_L = \omega L$$

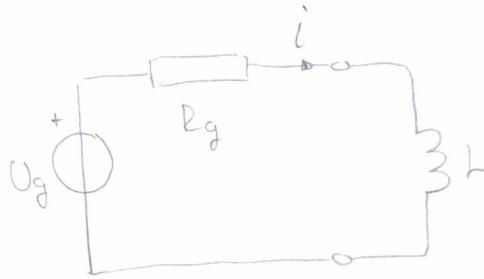



$$I = \frac{U_g}{R_g}$$

Totalno pozitivni element

NAPETOSTNI VIRI

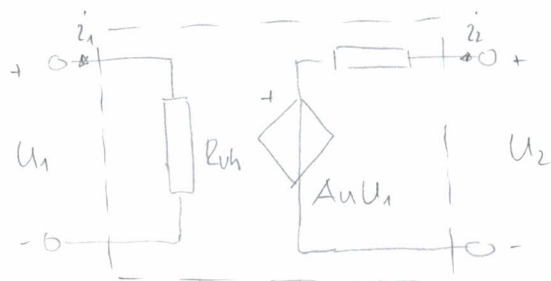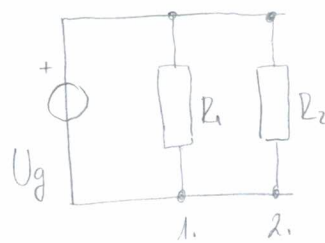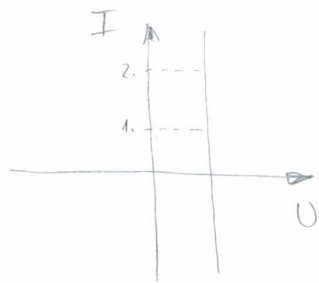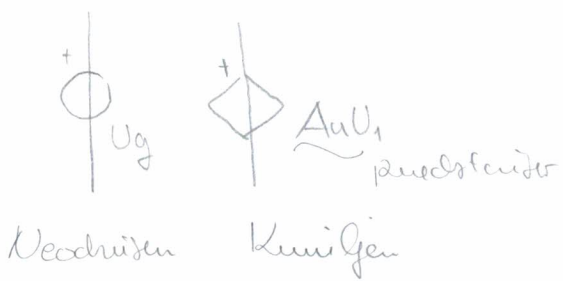

$$A_u = \frac{U_2}{U_1}$$

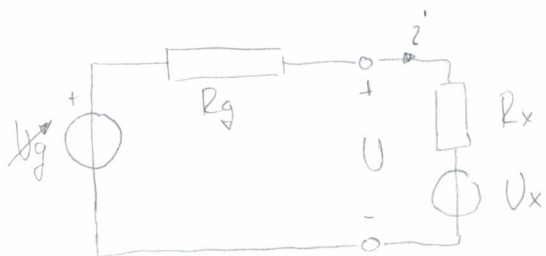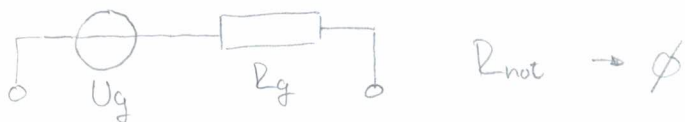


$$U = U_g - IR_g$$


$$U = U_x + IR_x$$

$$i = \emptyset \quad U_g = U_x$$

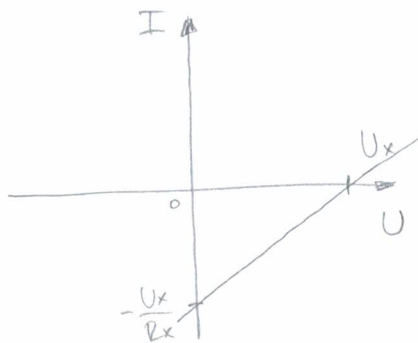
$$U = \emptyset \quad I = -\frac{U_x}{R_x}$$




TOKOVNI VIRI

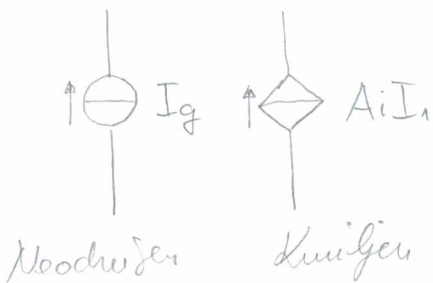

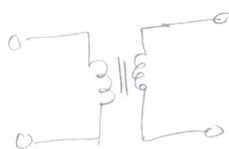- Dvo-pol ali dvo-vhodni element j element iz dvehma priključnima.
- Četrnecopol ali dva vhodna elementa, npr:



• Vejpoli

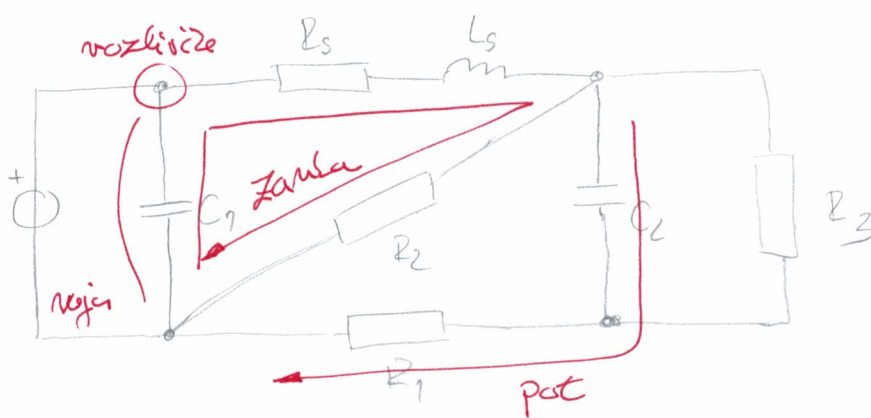

ANALIZA LINEARNIH VEZIJ


- Kirchhoffov zakon vozlišča in zanke

$$\sum_{i=1}^N I_i = \phi$$

$$\sum_{U=1}^M U_U = \phi$$

TEOREMI ANALIZE VEZIJ

- Theveninova teorija

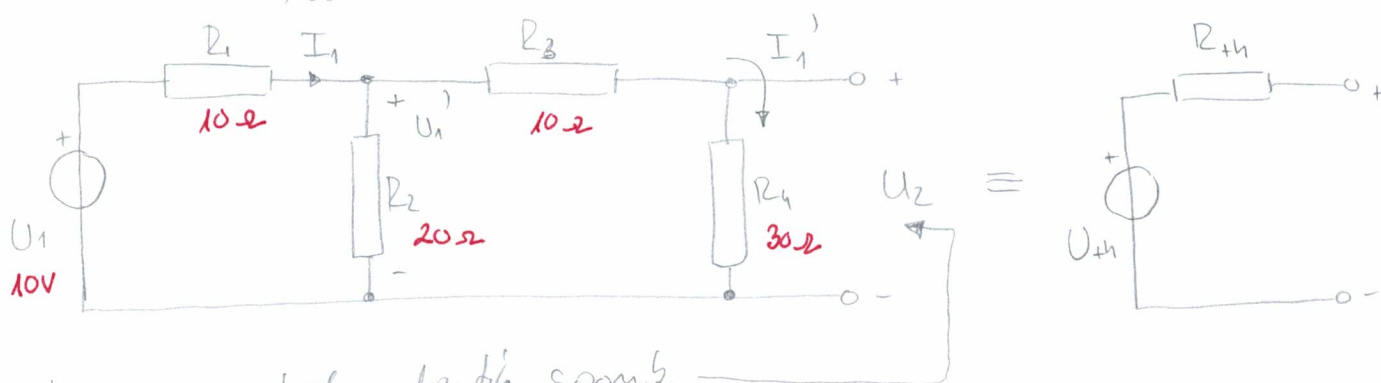


U_{th} = napetost odprtega spojnika

R_{th} = kratko vezena napetostna generatorja
 ter točkoma izračuna in izračuna
 R_n na spojnikih.


$$U_{th} = \frac{U_1 \cdot R_2 \parallel (R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_4)} \cdot \frac{R_2 \parallel (R_3 + R_4)}{(R_3 + R_4)} \cdot R_4 = \boxed{4,286 \text{ V}}$$

$$R_{th} = ((R_1 \parallel R_2) + R_3) \parallel R_4 = \boxed{10,714 \Omega}$$

NAPETOSTNI DELILNIK

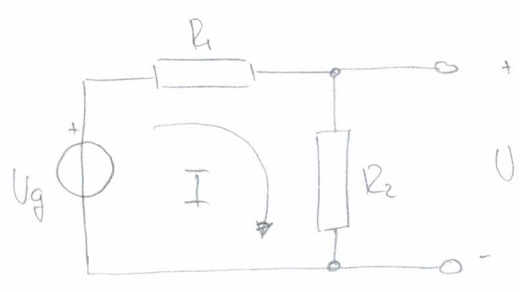


$$I = \frac{U_g}{R_1 + R_2}$$


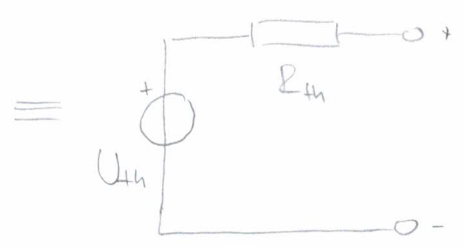


$$U_{th} = \frac{U_g \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad R_{th} = R_1 \parallel R_2$$

Nortonov teorém

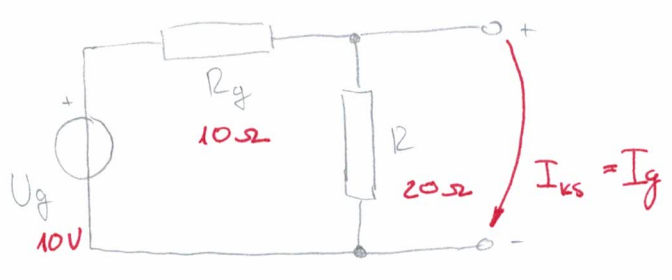

$$I_g = \frac{U_g}{R_g} = I_{ks}$$

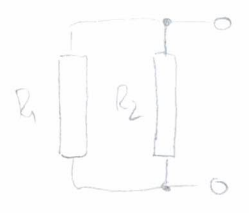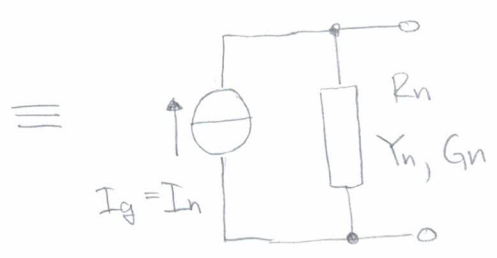

$$R_n = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow G_n = \frac{1}{R_n} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$$