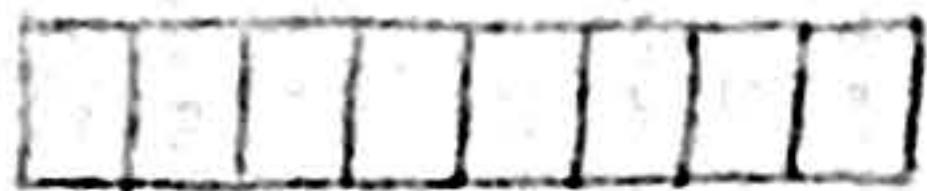


1. kolokvij - Verja in signali



Ime:

Primek:


Črna



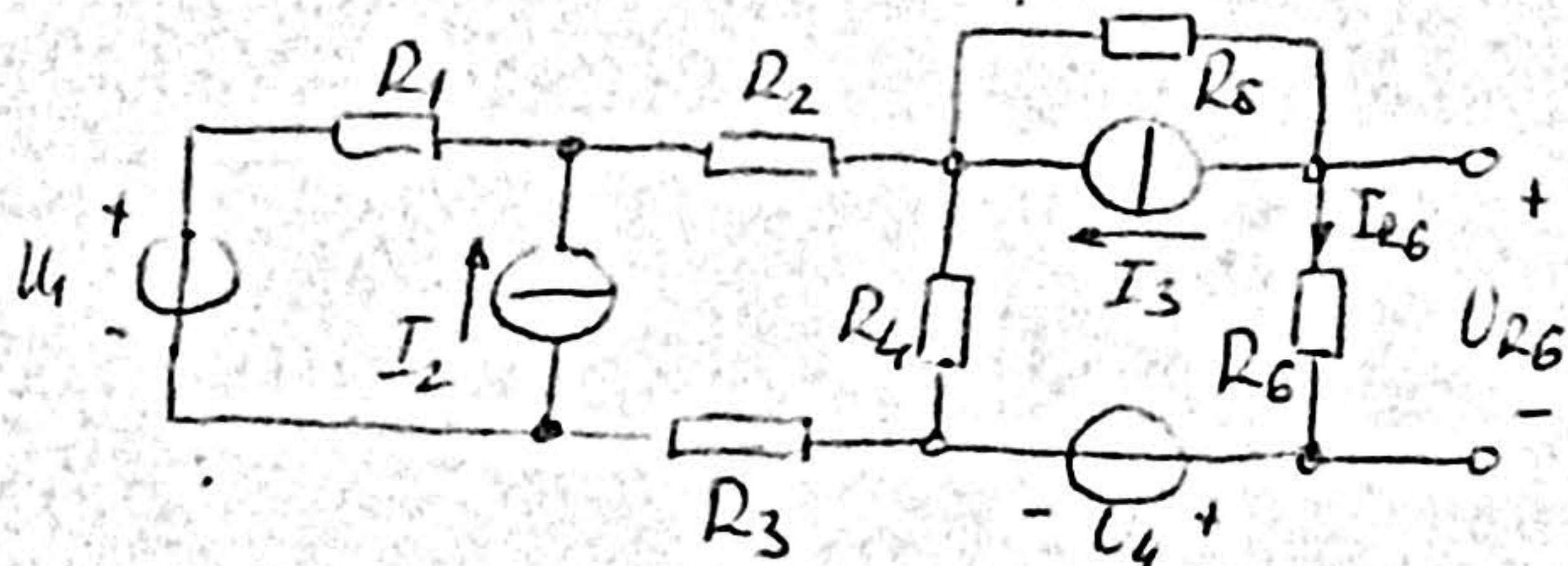1. Določite tok skozi upor R_6 in padeč napetosti na njem.


Podatki: $U_1 = 10V$, $I_2 = 100\mu A$, $I_3 = 200\mu A$, $U_4 = 5V$, $R = 100\Omega$

$R_1 = R_3 = R_5 = R$, $R_2 = R_6 = 2 \cdot R$ in $R_4 = 3R$.




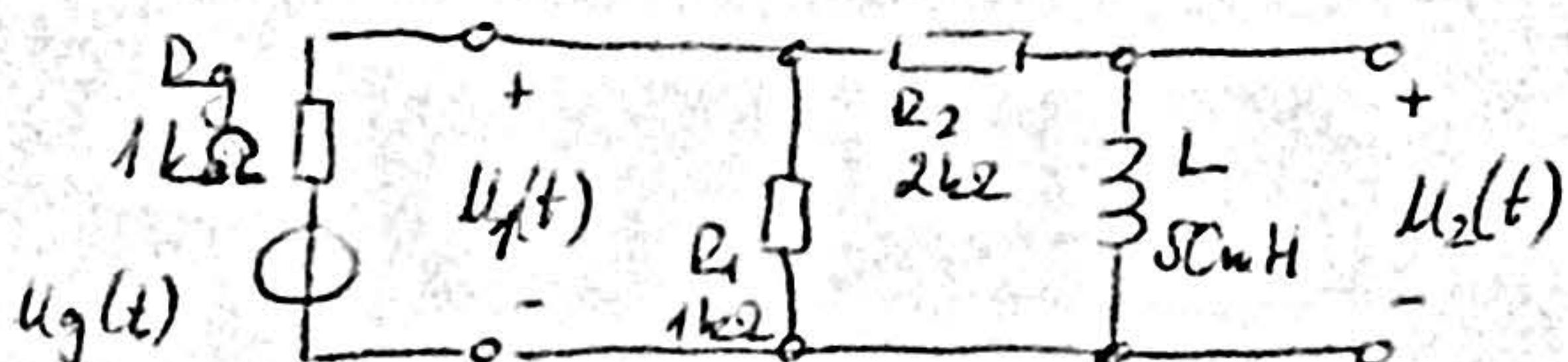2. Narišite amplitudno-frekvenčno in fazno-frekvenčno karakteristiko

$H(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ ter narišite časovni potek vhodne in izhodne napetosti v isti diagram, če je $U_g(t) = 10 \sin(\omega t)[V]$, frekvence pa je enaka polovici mejne frekvence verža.



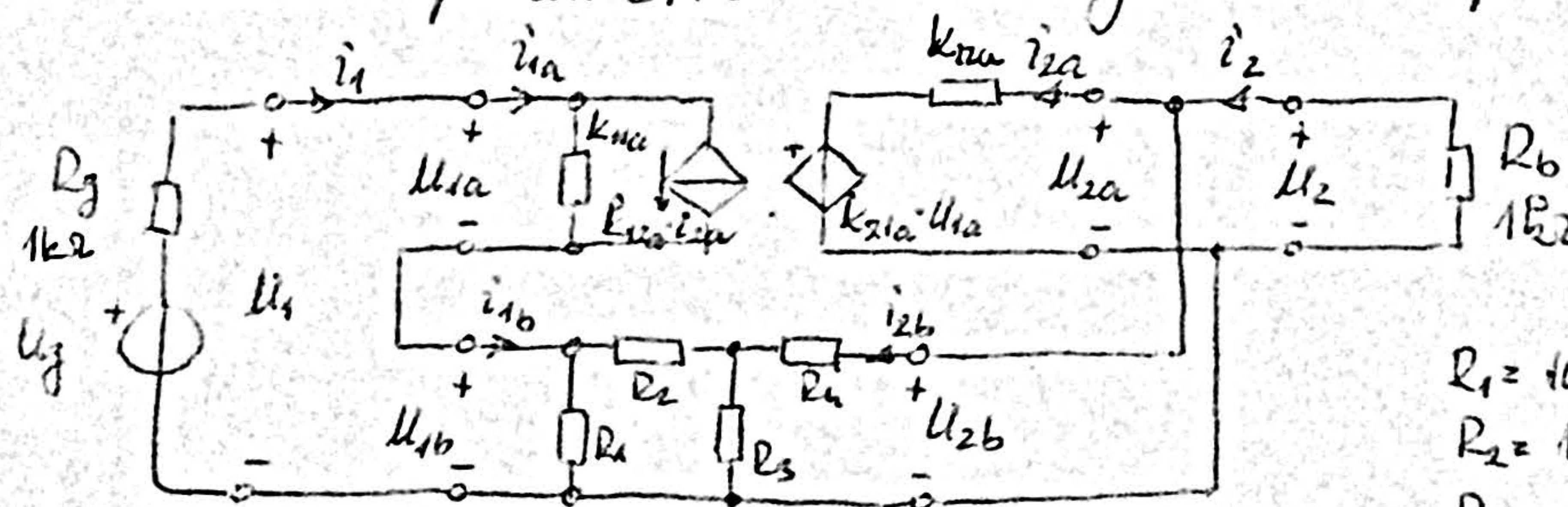3. Poisci parametre zdravcenega četveropola



$$R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 = 1k\Omega$$

$$R_3 = R_4 = 10k\Omega$$

$$k_{1ia} = 50 \mu S$$

$$k_{2ia} = -0,001$$


$$P_{21ab} = -500$$

$$P_{22ab} = 50k\Omega$$

1. kodokvij Verzja in signali


Jme in priimek:
vpisna številka:

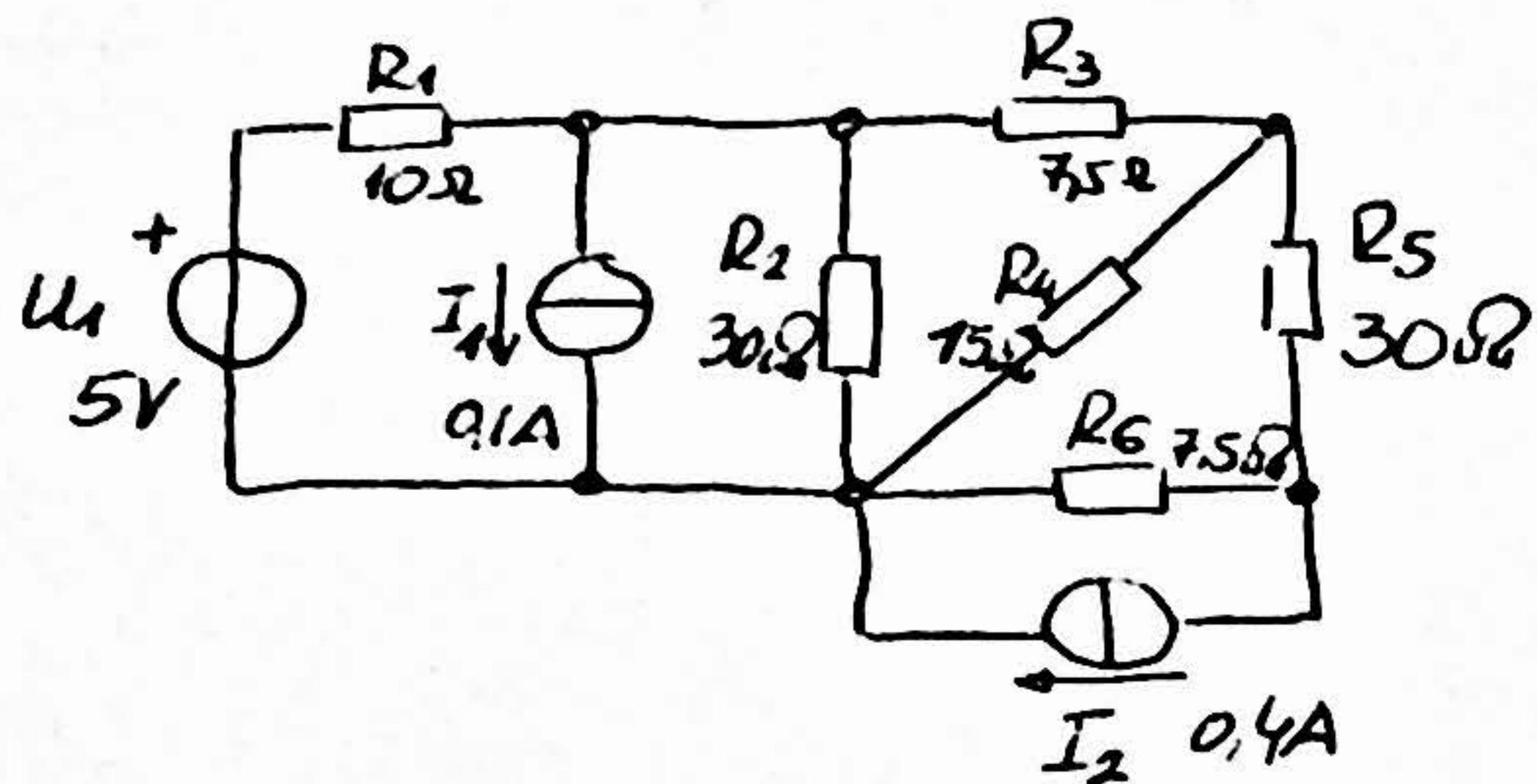1. Izračunajte tok skozi upor R_5 in moč, ki se troši na njem!




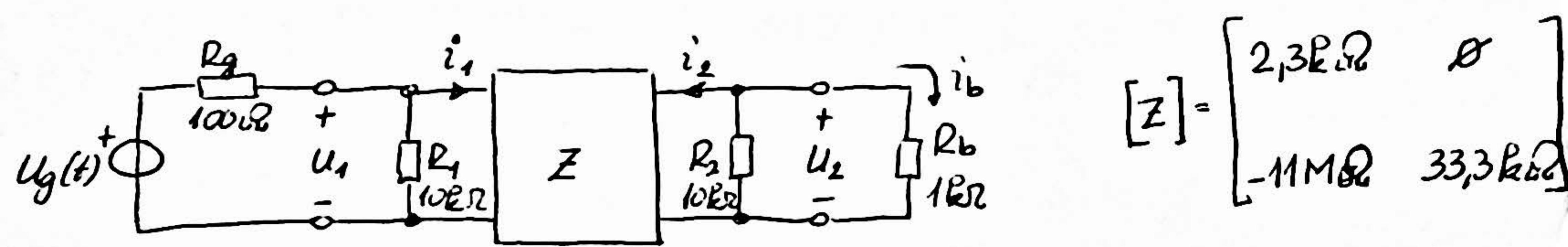2. Izračunajte uporovno (transimpedančno) ojačevanje

$A_r = \frac{U_2}{i_1}$, tokovno ojačevanje $A_i = \frac{i_b}{i_1}$ in moč na
bremenu pri $u_g(t) = 10 \text{ mV} \sin \omega t$, $f = 1 \text{ kHz}$!



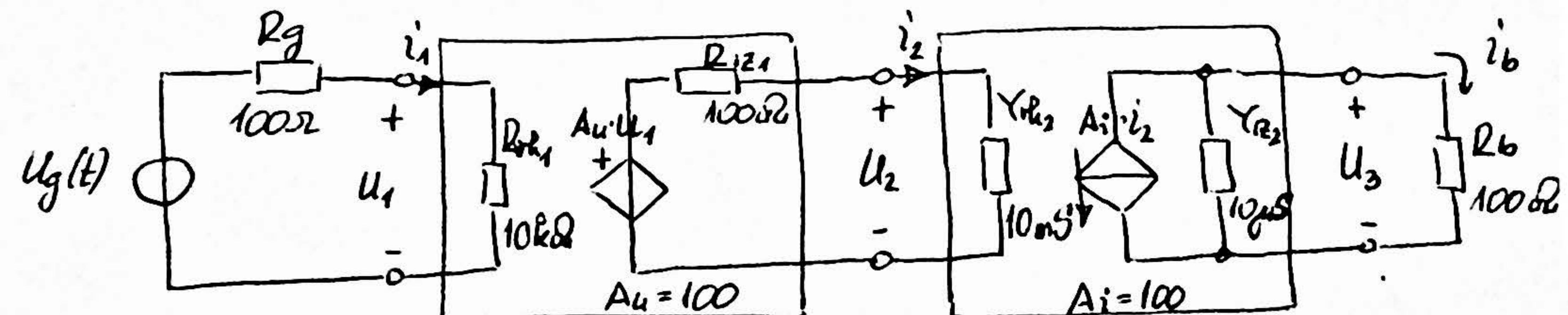3. Izračunajte močnostno ojačevje verzja in moč na bremenu!



$$u_g(t) = 10 \text{ mV} \sin \omega t$$


$$f = 10 \text{ kHz}$$

1. Kolobarj Verja in signali


Priimek:

Ocena:

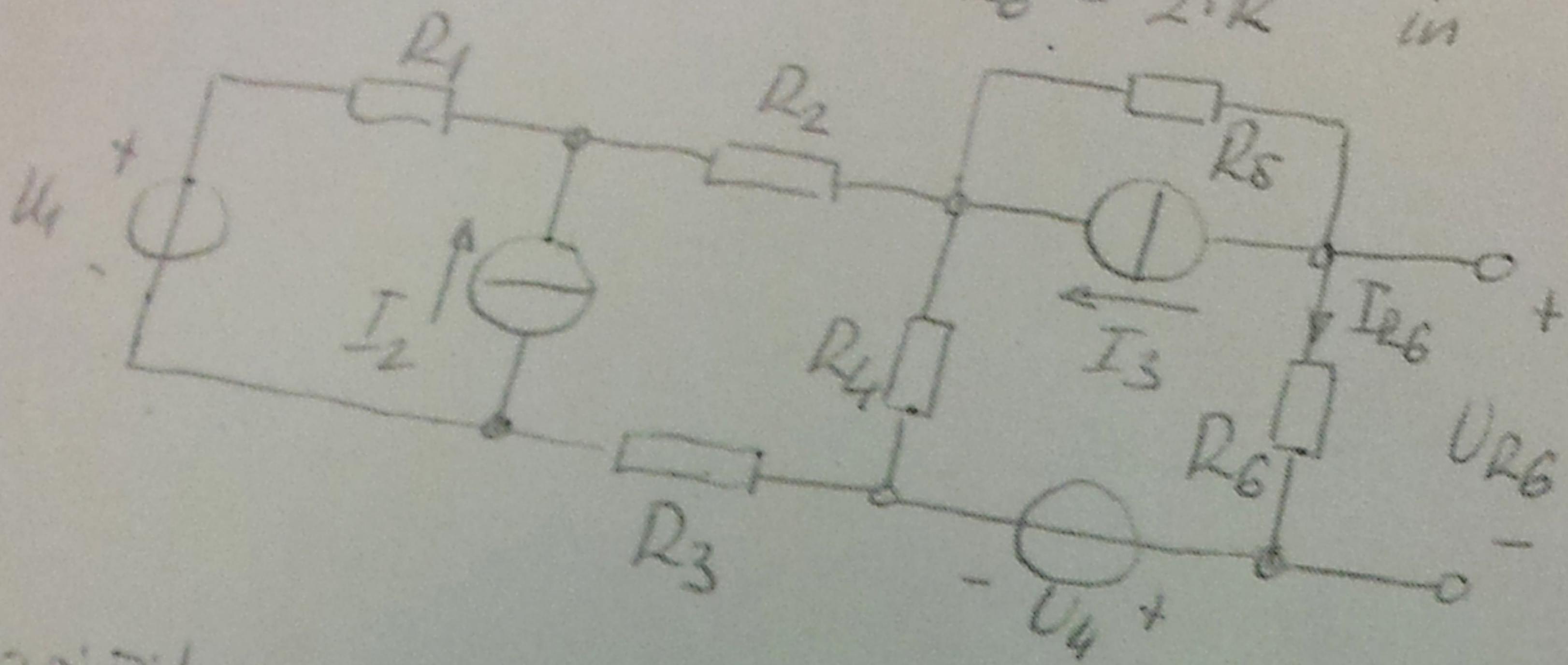
2. Določite tok skozi upor R_6 in padec napetosti na njemu
 Podatki: $U_1 = 10V$, $I_2 = 100\mu A$, $I_3 = 200\mu A$, $U_4 = 5V$, $R = 100\Omega$
 $R_1 = R_3 = R_5 = R$, $R_2 = R_6 = 2 \cdot R$ in $R_4 = 3R$.



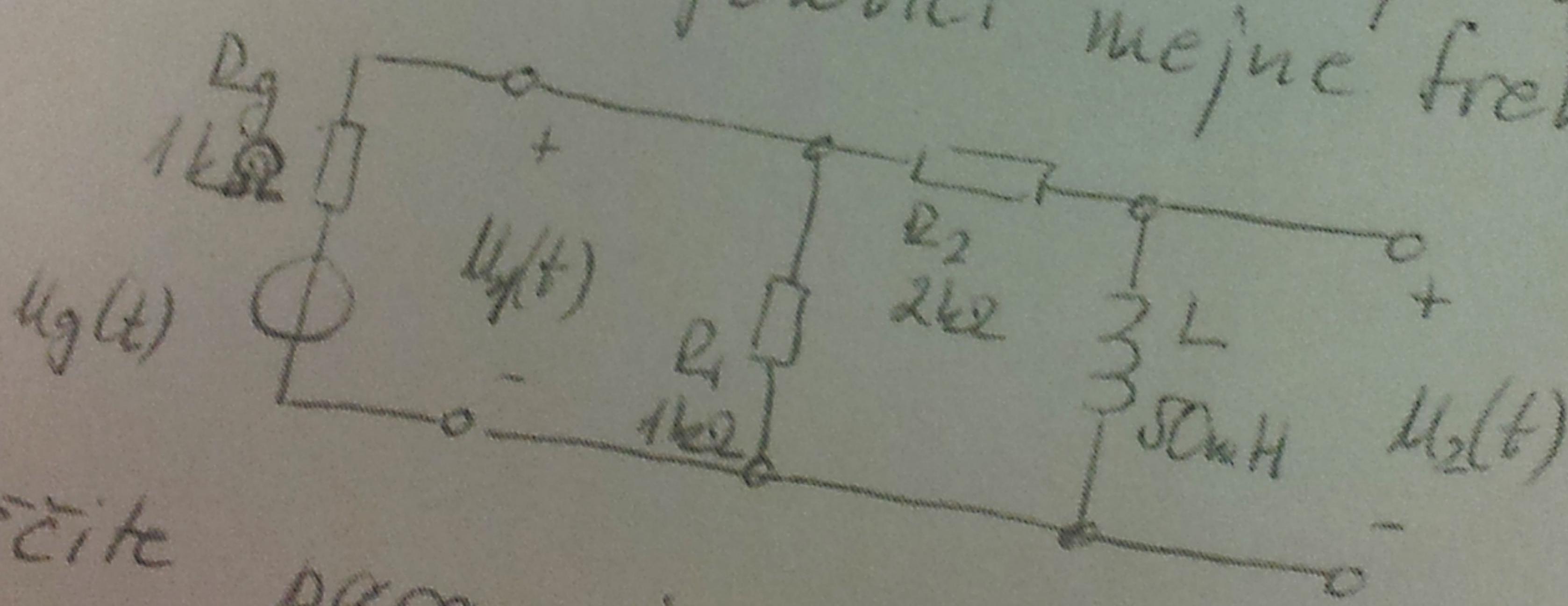2. Narišite amplitudno-frekvenčno in fazno frekvenčno karakteristiko napetosti $U_2(t)$ ter narišite časovni potek vhodne in izhodne napetosti pa je enaka isti diagram, če je $U_g(t) = 10 + u_0(\omega t)[V]$, frekvence polovici mejne frekvence reaja.



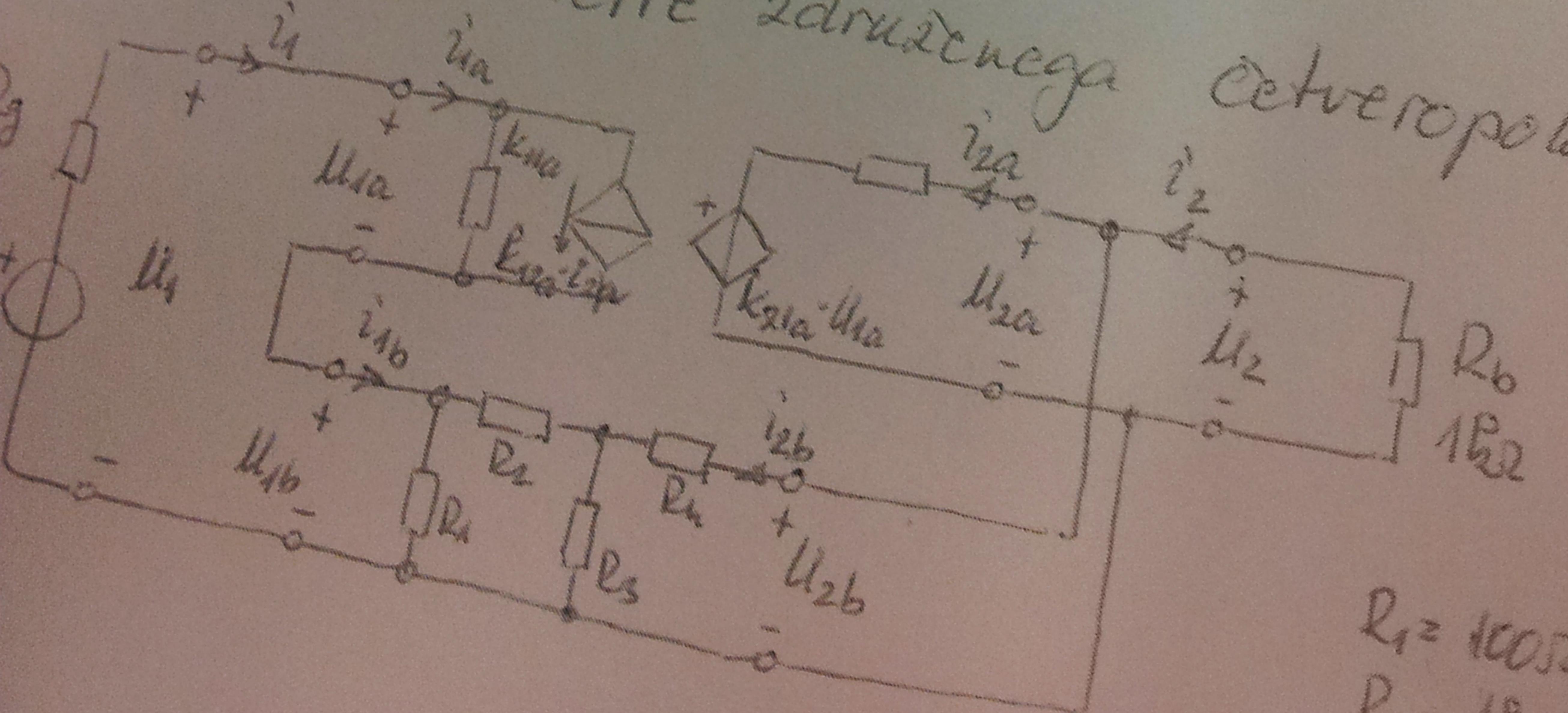3. Poisci parametre zdravljenega četveropola



$$R_1 = 100\Omega$$

$$R_2 = 1k\Omega$$

$$P = ?$$


2. kolokvij Vezja in signali

ime: _____


Primerk: _____

časovna: _____

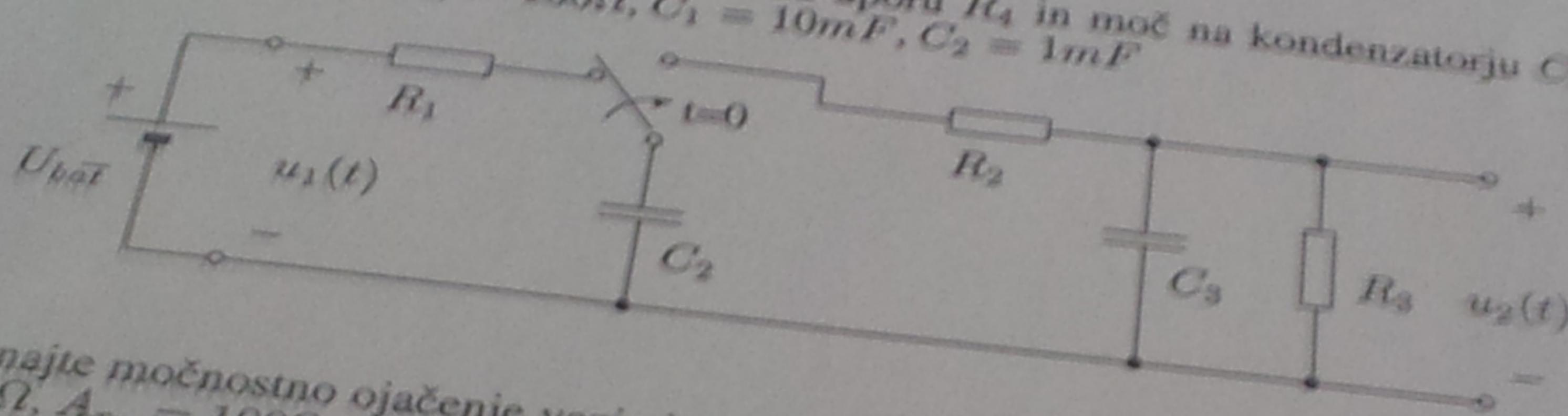
1. Izračunajte in narišite potek napetosti na uporu R_4 in moč na kondenzatorju C_4 . Podatki: $U_{bat} = 100V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 100\Omega$, $C_1 = 10mF$, $C_2 = 1mF$



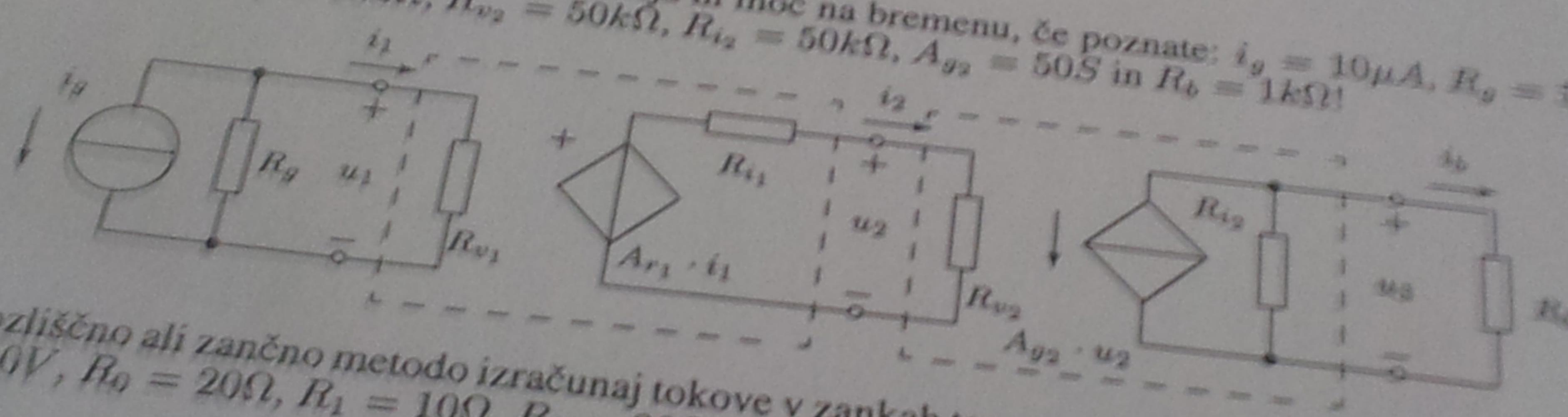
2. Izračunajte močnostno ojačenje vezja in moč na bremenu, če poznate: $i_g = 10\mu A$, $R_g = 50k\Omega$, $R_{v1} = 1k\Omega$, $R_{v2} = 50k\Omega$, $A_{r1} = 100$, $A_{g2} = 50S$ in $R_b = 1k\Omega$.



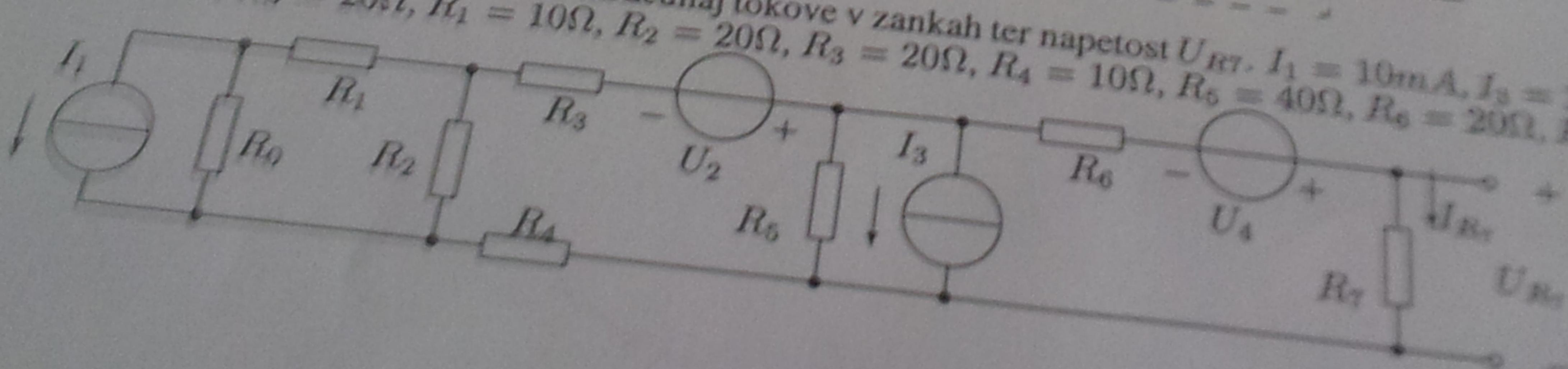3. Z vyzliščno ali zančno metodo izračunaj tokove v zankah ter napetost U_{RT} . $I_1 = 10mA$, $I_3 = 20mA$, $U_2 = 5V$, $U_4 = 10V$, $R_0 = 20\Omega$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 10\Omega$, $R_5 = 40\Omega$, $R_6 = 20\Omega$, $R_7 = 40\Omega$.



2. kolokvij Vezja in signali

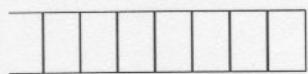


Ime: _____


Priimek: _____

Ocena:

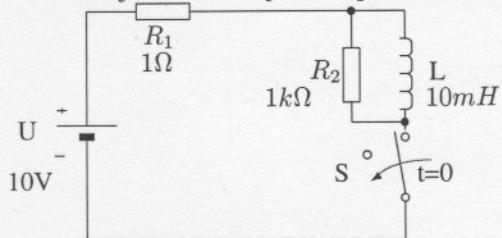1. Izračunajte in narišite potek napetosti na stikalu S in moč na tuljavi.



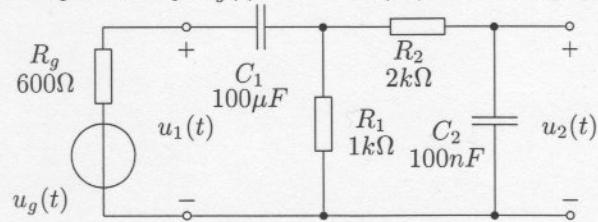2. Narišite amplitudno-frekvenčno in fazno-frekvenčno karakteristiko $H(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ ter narišite časovni potek izhodne napetosti, če je $u_g(t) = 10V \sin(\omega t)$, frekvenca pa je enaka mejni frekvenci vezja.



3. Poiščite parametre združenega četveropola!

